

Elementos de Aritmética de Computadoras – Parte I

M. Vázquez, E. Todorovich, M. Tosini
Arquitectura I - Curso 2013
UNICEN



Cómputo Aritmético

- Las preguntas de fondo cuando se aborda el tema de la aritmética de computadoras son:
 - ¿Cómo represento los números?
 - ¿Qué algoritmos tengo para operar con esos números?
 - ¿Cuánto cuesta implementar y operar los algoritmos con las representaciones planteadas?
 - Área del dispositivo (en tecnologías digitales área de silicio)
 - Tiempo de cómputo
 - Energía por operación
 - Quizás la pregunta más importante es cuál es la aplicación en cuestión. ¿Qué requisitos tiene el problema?



Introducción a UAL



- Unidad Aritmético-Lógica (ALU: *Arithmetic Logic Unit*) es la parte del procesador que implementa las operaciones lógicas y aritméticas
- Las operaciones soportadas pueden ser
 - Ámbito de aplicación: generales o especializadas
 - Implementación: combinacionales o secuenciales
 - Paralelismo: serie o de dígito; paralelo o de vector
 - Operaciones: de desplazamiento, lógico o aritmético

Alcance del curso (UAL)



- Algoritmos de operaciones aritméticas e implementación
 - suma
 - resta
 - multiplicación
 - división
- Diferentes alternativas
 - con y sin signo
 - secuenciales y combinacionales
 - serie y paralelos
 - costos en tiempo y área
 - conceptos de *overflow*

Representación de números



- Enteros
 - Signo/Valor Absoluto
 - Complemento a base menos uno
 - Complemento a la base
 - Cero desplazado
- Fraccionarios
 - Punto fijo
 - Punto flotante IEEE 754-2008
 - Binario
 - Decimal



Racionales vs. Irracionales

Representación de números (repasso Introducción Arquitectura de Sistemas)



- Signo/Valor Absoluto
 - Usado en representación de mantisa de números en punto flotante, los desplazamientos se realizan en forma directa
 - Simple negar un número
 - Tratamiento especial de signos en operaciones
- Cero desplazado
 - Flexible posicionamiento de frontera
 - Ideal para las comparaciones, usado en representación de exponentes de números en punto flotante
 - Se deben hacer correcciones en las operaciones

Representación de números

(repaso Introducción Arquitectura de Sistemas)



- Complemento base menos uno
 - Correcciones en las operaciones. Muy costosas en el caso de multiplicación
 - Simple negar un número
- Complemento base
 - No requiere correcciones en las operaciones aritméticas
 - Usado en representación de números enteros

Complemento a base dos




$$X = x_{n-1}(-2^{n-1}) + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i$$

- Rango de definición $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$
- Una sola representación para el cero.
- Cambio de signo

$$-X = \overline{X} + 1$$

Complemento a dos

 - El cambio de signo se puede hacer complementando todos los bits a la izquierda del último bit a '1' a la derecha.
- Ejemplo:
 - $X = 1011100 = (-36)_{10}$
 - $-X = 0100100 = (36)_{10}$



Aritmética - Parte I


9

Sumador binario

- El sumador binario más clásico (*Ripple-Carry Adder*) utiliza en forma recursiva (en el tiempo o en el espacio) un sumador completo (*Full-Adder, FA*) de dos bits x_i, y_i más acarreo previo c_{i-1} que proporciona dos bits de resultados: la suma y el acarreo saliente c_i .

$$r_i = x_i \oplus y_i \oplus c_{i-1}$$

$$c_i = M(x_i, y_i, c_{i-1})$$

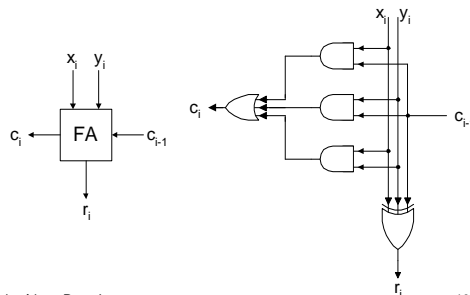

Aritmética - Parte I

10

Sumador binario (*carry-chain*)




- El acarreo de salida se puede determinar a partir de las funciones de generación y propagación de acarreo.

$$G_i = x_i \cdot y_i$$

$$P_i = x_i \oplus y_i$$

$$r_i = P_i \oplus c_{i-1}$$

$$c_i = G_i + P_i \cdot c_{i-1}$$

 


Aritmética - Parte I

11

Sumador con propagación de acarreo (Ripple-Carry Adder)



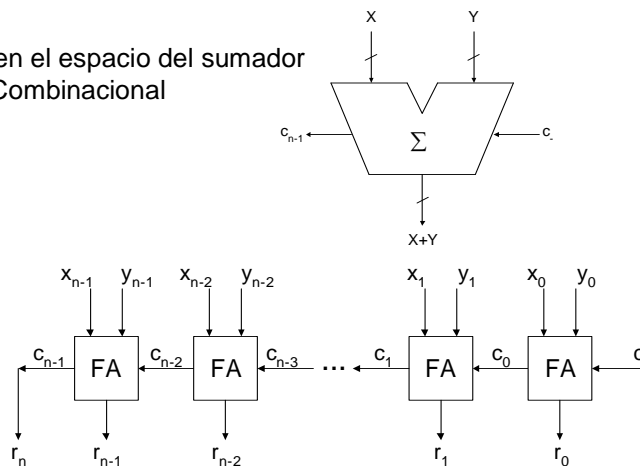“Iteración” en el espacio del sumador completo. Combinacional




Aritmética - Parte I

12

Sumador con propagación de acarreo (Ripple-carry adder)



 “Iteración” en el tiempo. Serial, secuencial




Aritmética - Parte I

13

Sumador binario con signo



 - X, Y son dos números binarios expresados en complemento a dos, la suma $R=X+Y$



Peso positivo, se usan FA comunes

c_{n-1} no se interpretará como un dígito más

x_{n-1}, y_{n-1} tienen peso negativo -2^{n-1} mientras que el acarreo c_{n-2} tendrá peso $+2^{n-1}$ con lo cual tiene que dedicarse un tratamiento especial al nivel $n-1$.

Aritmética - Parte I

14

Sumador binario con signo



- Del análisis de x_{n-1} , y_{n-1} , c_{n-2} y c_{n-1} resultarán el *overflow* y del resultado de la suma

c_{n-1}	c_{n-2}	$x_{n-1} = y_{n-1} = 0$	$x_{n-1} = y_{n-1} = 1$	$x_{n-1} \neq y_{n-1}$
0	0	$X, Y \geq 0$ $R \geq 0$		$r_{n-1} = 1$ $R < 0$
0	1	Overflow positivo		
1	0		Overflow negativo	
1	1		$r_{n-1} = 1$ $R < 0$	$r_{n-1} = 0$ $R \geq 0$


Aritmética - Parte I

15

Sumador binario con signo



 - De la tabla queda: $V = c_{n-2} \oplus c_{n-1}$



Aritmética - Parte I

16



Carry look-ahead adder

- Sumador con cálculo anticipado de acarreo (Carry look-ahead adder-CLA) .
- Utiliza funciones de generación y propagación de acarreo, G_i y P_i

$$G_i = x_i \bullet y_i$$

$$P_i = x_i \oplus y_i$$



Carry look-ahead adder

- Con estas definiciones el acarreo saliente se puede expresar como:

$$c_0 = G_0 \vee P_0 c_{-1}$$

...

- Sustituyendo $c_i = G_i \vee P_i c_{i-1}$

$$c_0 = G_0 \vee P_0 c_{-1}$$

$$c_1 = G_1 \vee P_1 G_0 \vee P_1 P_0 c_{-1}$$

$$c_2 = G_2 \vee P_2 G_1 \vee P_2 P_1 G_0 \vee P_2 P_1 P_0 c_{-1}$$


...

- Los c_k 's se pueden calcular en 3 niveles lógicos, es decir:
 - Cálculo de G_i 's, P_i 's
 - Cálculo de productos (AND)
 - Suma (OR) de los productos

Carry look-ahead adder




Ejemplo: CLA de 4 bits

 

Aritmética - Parte I

19

Carry look-ahead adder

 

Aritmética - Parte I

20