



Introducción a VHDL

Parte II


Martín Vázquez - Lucas Leiva
Mar 2019



Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires

Circuitos básicos: Multiplexores

 Multiplexores por asignación concurrente: simple, condicional y por selección




`x <= (a and not sel) or (b and sel) ;`

`x <= a when sel='0' else
b;`

`with sel select
x <= a when sel='0',
b when sel='1',
'0' when others;`

Circuitos básicos: Multiplexores

 
Multiplexores usando sentencias secuenciales: **if-then-else**.
Con prioridad



```
process (selc, selb, a, b, c)
begin
    if (selc = '1') then
        x <= c;
    elsif (selb = '1') then
        x <= b;
    else
        x <= a;
    end if;
end process;
```

Circuitos básicos: Multiplexores

Multiplexores usando sentencias secuenciales: **case**.
Sin prioridad

 

Mux 4-1

```
process (sel, a, b, c, d)
begin

    case sel is

        when "00" =>
            x <= a;

        when "01" =>
            x <= b;

        when "10" =>
            x <= c;


        when others =>
            x <= d;

    end case;
end process;
```



Registros

 - Existen dos métodos para crear flip-flops
 - Instanciación del componente flip-flop desde una librería
 - Utilizar un proceso sensible al flanco de reloj





Registro: Instanciación de componentes

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffd is
    port (d, clk : in std_logic;
          q: out std_logic);
end ffd;

use ieee.rtlpkg.all;
architecture instffd of ffd is
begin
    flipflop: dff port map (d,clk,q);
    -- componente dff definido en rtlpkg
end instffd;
```

Ejemplo flip-flop tipo D



Registro: Descripción basada en proceso

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffd is
    port (d, clk : in std_logic;
          q: out std_logic);
end ffd;

architecture compffd of ffd is
begin
    flipflop: process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            q <= d;
        end if;
    end process;
end compffd;
```

Ejemplo flip-flop tipo D



Registro: Descripción basada en proceso

El sintetizador infiere que debe crear registro para la señal q basándose en:

- El elemento es únicamente sensible a la señal de reloj clock
- La expresión ***clock'event and clock='1'*** implica que la asignación de la señal se realiza en el flanco de subida de reloj
- Se sintetiza un elemento síncrono
- La especificación incompleta de la sentencia ***IF-THEN*** por faltar la cláusula ***ELSE*** implica que si la condición ***clock'event and clock='1'*** no se satisface (no hay flanco de subida), q debe mantener su valor hasta la siguiente asignación (memoria implícita)

● ● ● | Ejemplos básicos de codificación

Tipos de registro

```
ff: process (clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

Flip Flop D

```
ff_SA: process (clk, st)
begin
    if (st='1') then
        output <= others => '1';
    elsif (clk'event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

Flip Flop D con set asíncrono

● ● ● | Ejemplos básicos de codificación

Tipos de registro

```
ff_RS: process (clk)
begin
    if (clk' event and clk='1') then
        if (rst= '1') then
            output <= others => '0';
        else
            output <= input;
        end if;
    end if;
end process;
```

Flip Flop D con reset síncrono

```
ff_SA: process (clk, rst)
begin
    if (rst='1') then
        output <= others => '0';
    elsif (clk' event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

Flip Flop D con reset asíncrono

● ● ● | Ejemplos básicos de codificación

Contadores


```
PCont: process (clk, rst)  
begin  
    if (rst='1') then  
        cont <= (others => '0');  
    elsif (clk'event and clk='1') then  
        cont <= cont + 1;  
    end if;  
end process;
```

Concepto de *driver* de una señal

- El *driver* es el elemento que da valores a una señal
- Para cada señal que se le asigna un valor dentro de un proceso se crea un *driver* para esa señal
 - Independientemente de cuanto veces se le asigne valor a una señal, se crea un único *driver* por proceso
 - Tanto para procesos explícitos como implícitos
 - Cuando hay múltiples *drivers* se usa una función de resolución

```
process (in1)
begin
    senal <= in1;
end process;


senal <= in2;
```

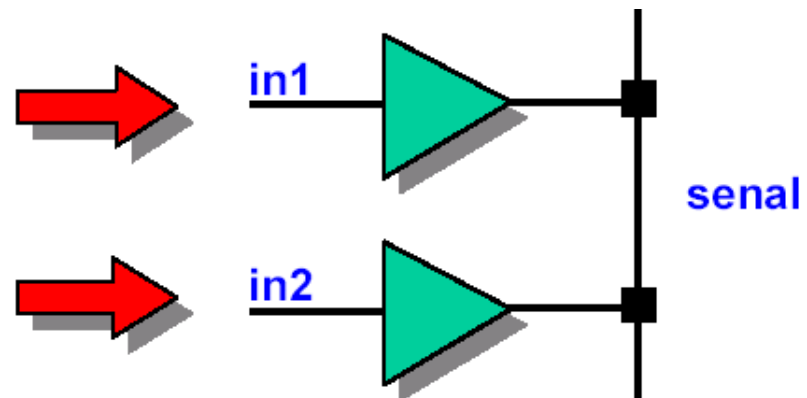

Inferencia triestado

- Cuando se quiere que un *driver* de la señal se quede en alta impedancia, se le asigna a la señal el valor 'Z'
 - Es válido para el tipo `std_logic`
- Igual que ocurre en la realidad, el estado de la señal lo fijará el *driver* que no esté en alta impedancia
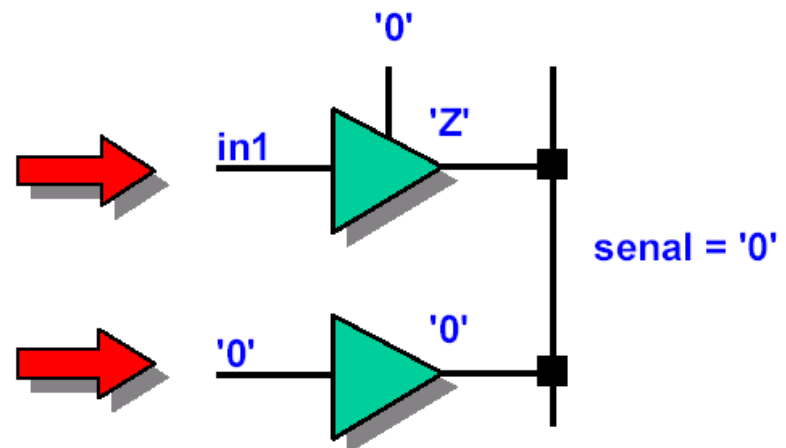
```
senal <= in1 when ena='0'  
      else 'Z';  
senal <= '0';
```





Ejemplos de inferencia de buffer triestado

- Con asignación condicional

```
a_out <= a when enable_a='1' else 'Z';  
b_out <= b when enable_b='1' else 'Z';
```


- Con un proceso

```
process (enable_a, a_out)  
begin  
    if (enable_a = '0') then  
        a_out <= a;  
    else a_out <= 'Z';  
end process;
```

Soluciones bidireccionales


- En este caso la señal tiene *drivers* externos, fuera de la entidad
 
```
entity bufoe is port (  
    x, oe : in std_logic;  
    y: inout std_logic;  
    yfb : out std_logic);  
end bufoe;  
  
architecture simple of bufoe is  
begin  
    y <= x when oe='1' else 'Z';  
    yfb <= y;  
end simple;
```



● ● ● | Diseño jerárquico

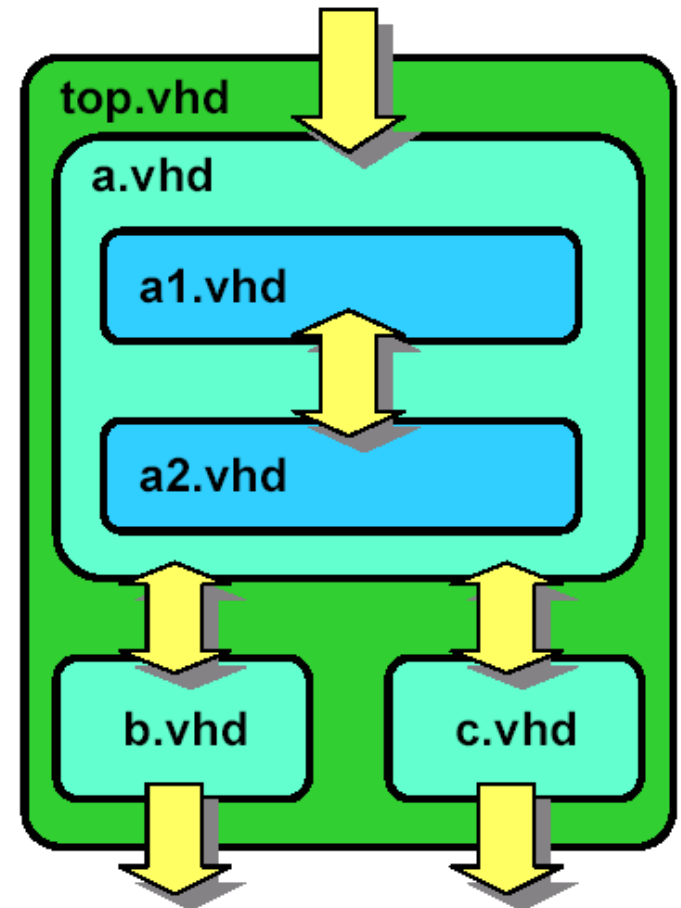- Componentes pequeños son utilizados por otros más grandes
- Es fundamental para la reutilización de código
- Permite mezclar componentes creados con distintos métodos de diseño: VHDL, Verilog, esquemáticos
- Genera diseños más legibles y más portables
- Necesario para estrategias de diseño *top-down* o *bottom-up*





Utilización de componentes

- Antes de poder usar un componente, se debe declarar
 - Especificar sus puertos (**PORT**)
 - Especificar parámetros (**GENERIC**)
- Una vez instanciado el componente, los puertos de la instancia se conectan a las señales del circuito usando **PORT MAP**
- Los parámetros se especifican usando **GENERIC MAP**
- La declaración de los componentes se puede hacer en un **PACKAGE**
 - Para declarar el componente, sólo habrá que importar el **PACKAGE**
 - La declaración de los componentes no aporta nada al lector

Ejemplo de diseño jerárquico: Top-Level

```
entity mux4to1 is port ( a,b,c,d : in std_logic;  
                        sel : in std_logic_vector(1 downto 0);  
                        o : out std_logic);  
end mux4to1;
```

```
use work.mymuxpkg.all;
```

← Declaración del componente en un package

```
architecture InstComp of mux4to1 is  
    signal r: std_logic_vector(1 downto 0);  
begin  
    mux0: mux2to1 port map (i0 => a, i1 => b, s => sel(0), o => r(0));  
    mux1: mux2to1 port map (i0 => c, i1 => d, s => sel(0), o => r(1));  
    mux2: mux2to1 port map (r(0), r(1), sel(1), o);  
end InstComp;
```

Asociación por nombre

Asociación por posición

Ejemplo de diseño jerárquico: componente inferior

```
entity mux2to1 is port ( i0, i1, s : in std_logic;  
                        o : out std_logic);
```


```
end mux2to1;
```

```
architecture archmux2to1 of mux2to1 is  
begin
```

```
    o <= (i0 and not s) or (i1 and s);
```

```
end archmux2to1;
```

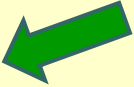Descripción del
componente de nivel
inferior



```
package mymuxpkg is
```


```
    component mux2to1 port (  
        i0,i1,s : in std_logic;  
        o : out std_logic);
```

```
    end component;
```

```
end mymuxpkg;
```

Creación del paquete





Instanciación repetitiva y condicional: GENERATE

- La instrucción GENERATE permite generar código iterativamente o condicionalmente
- Generación iterativa: Ideal para circuitos repetitivos como arreglos de componentes

```
etiqueta: for <parámetro> in <rango> generate  
    sentencias concurrentes  
end generate;
```


- Generación condicional: Menos usada, por ejemplo para el primer elemento de un arreglo

```
etiqueta: if <condición> generate  
    sentencias concurrentes  
end generate;
```



Ejemplo de estructura repetitiva

Conversor serie paralelo de 32 bits

 

● ● ● | Ejemplo: Solución con GENERATE

```
entity sipo is port ( clk, rst, si : in std_logic;
                    po : out std_logic_vector(31 downto 0));
end sipo;

use work.mypkg.all;

architecture archsipo of sipo is
    signal q: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
    gen: for i in 0 to 30 generate
        nxt: dsrff port map (clk, rst, q(i+1), q(i));
    end generate;
    beg: dsrff port map (clk, rst, si, q(31));
    po <= q;
end archsipo;
```

● ● ● | Configuración


- Una configuración es una unidad de diseño
- Se usan para realizar asociaciones dentro de los modelos:
 - Asociar entidad con arquitectura
 - En la instanciación de un componente asociarlo a una entidad y arquitectura
- Muy utilizados en entornos de simulación: Una manera rápida y flexible de probar distintas alternativas de diseño
- Limitada o no soportada en entorno de síntesis

```
configuration <identificador> of <nombre_entidad> is  
    for <nombre_arquitectura>  
        end for  
end configuration;
```

Aplicándolo a un componente en particular: `for nombre_instancia: nom_comp use ...`

Aplicándolo a todas las instancias: `for all: nom_comp use entity work.nom_entidad (nom_arq)`

Configuración: Ejemplo

 


```
entity FullAdder is port (a,b,cin: in std_logic;  
                        r,co: out std_logic);  
end FullAdder;  
architecture structural of FullAdder is  
    signal s,c1,c2: std_logic;  
begin  
    hf0: HalfAdder port map (a,b,s,c1);  
    hf1: HalfAdder port map (cin,s,r,c2);  
    u2: or_gate port map (c1,c2,co);  
end structural;
```

```
configuration a_config of FullAdder is  
    for structural  
        for all: HalfAdder use entity work.HalfAdder (algorithmic);  
        end for;  
        for u2: or_gate use entity work.or_gate (behavioral);  
        end for;  
    end for;  
end a_config;
```



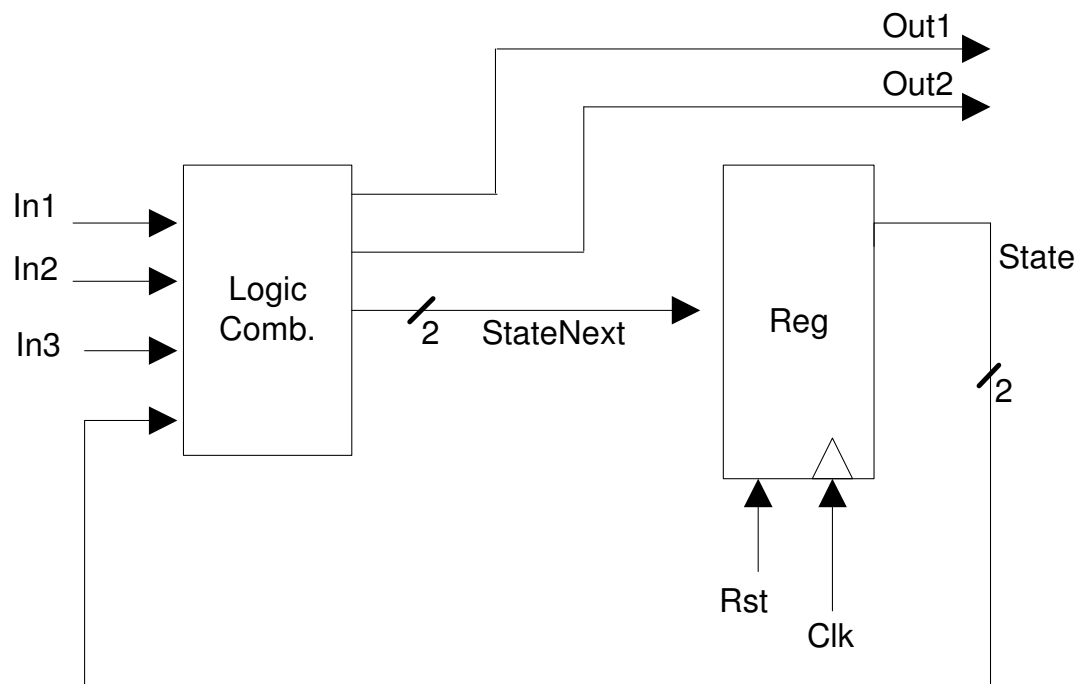Metodología: Diseño de circuitos secuenciales



Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

Máquinas de estados: FSM

- Utilización de Subtipos
 - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
 - Lógica combinacional: Decisión de cambio de estado
 - Registros: mantienen el estado
 - Lógica combinacional: Definición de salidas

```
architecture rtl of fsm is
  type TypeState is (St0, St1, St2, St3);
  signal State, StateNext :TypeState;
  signal in1, in2, in3: bit;
  signal out1, out2: bit;
  signal rst, clk: bit;

  . . .
```



Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

- Utilización de Subtipos
 - **Definición de estados**
- Tres bloques funcionales
 - Lógica combinatorial: Decisión de cambio de estado
 - Registros: mantienen el estado
 - Lógica combinatorial: Definición de salidas

```
architecture rtl of fsm is
  type TypeState is (St0, St1, St2, St3);
  signal State, StateNext :TypeState;
  signal in1, in2, in3: bit;
  signal out1, out2: bit;
  signal rst, clk: bit;
```

• • •

Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

- Utilización de Subtipos
 - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
 - **Lógica combinatorial:**
Decisión de cambio de estado
 - Registros: mantienen el estado
 - **Lógica combinatorial:**
Definición de salidas

```
begin
```

```
LogComp: process (State, in1, in2, in3)
```

```
begin
```

```
case State is
```

```
when St0 => out1 <= '0';
```

```
out2 <= '0';
```

```
StateNext <= St1;
```

```
when St1 => out1 <= '1';
```

```
if (in1='1') then
```

```
StateNext <= St2;
```

```
else
```

```
StateNext <= St3;
```

```
end if;
```

```
when St2 =>
```

```
...
```

```
when St3 =>
```

```
...
```

```
end case;
```

```
end process;
```



Metodología: Diseño de circuitos secuenciales


- Utilización de Subtipos
 - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
 - Lógica combinatorial: Decisión de cambio de estado
 - **Registros: mantienen el estado**
 - Lógica combinatorial: Definición de salidas

```
PReg: process (clk, rst)
begin
    if (rst='1') then
        State <= St0;
    elsif (clk'event and clk='1') then
        State <= StateNext;
    end if;
end process;
```




FSM: Máquinas de Moore

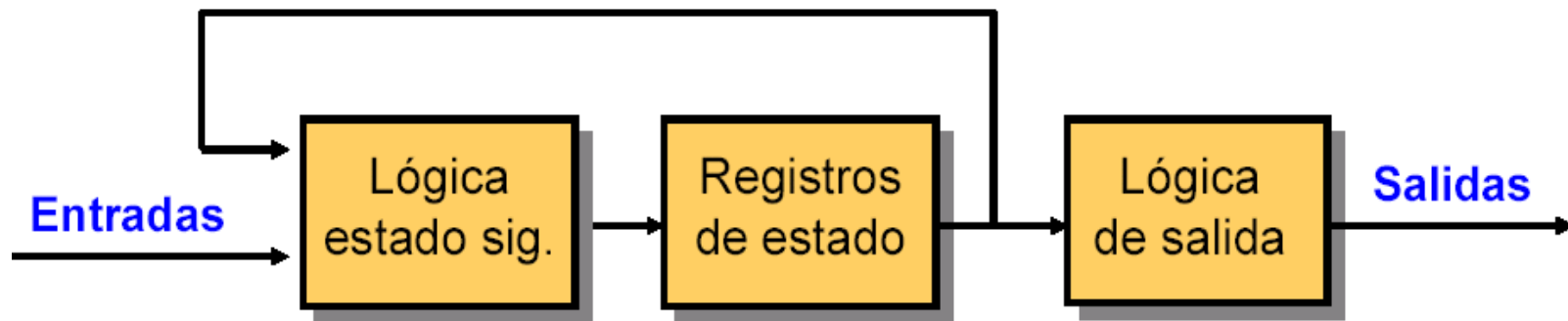- FSM MOORE: Una máquina de estados en la que las salidas cambian solo cuando cambia el estado
- Las salidas son decodificadas a partir del valor de los estados



Ejemplo: Generador “wait states”

Diagrama de estados

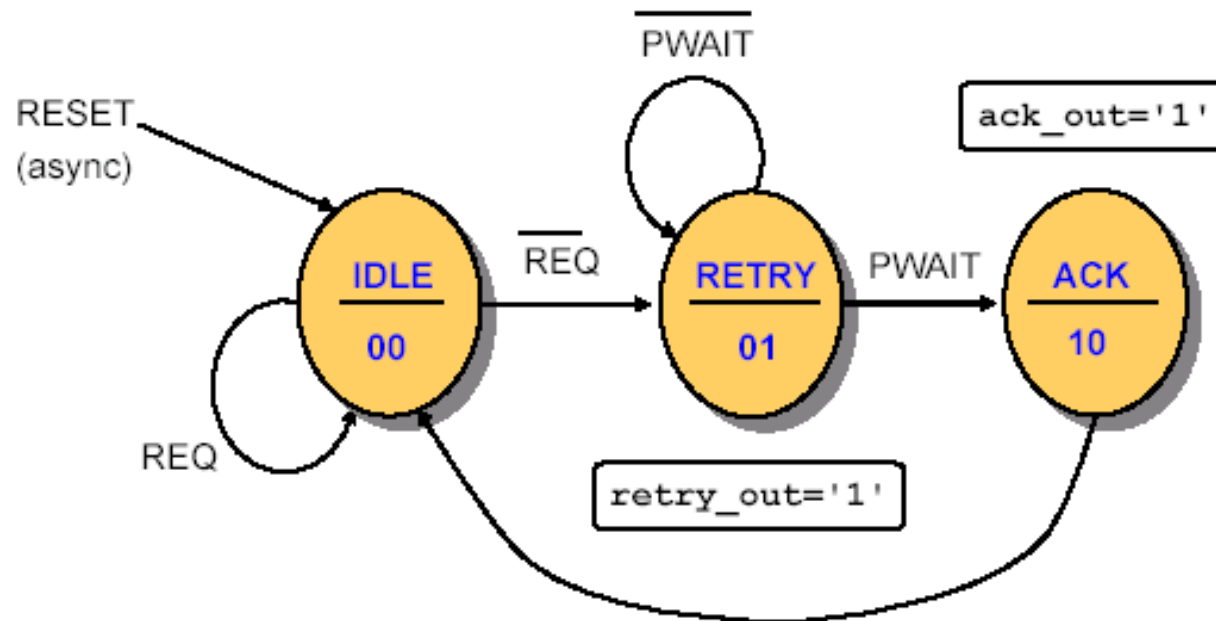

● ● ● | Ejemplo: Declaración de la entidad

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity Moore is port (  
    rst, clk : in std_logic;  
    req, pwait : in std_logic;  
    retry_out, ack_out: out std_logic);  
end Moore;
```

La declaración de entidad es la misma para todas las mplementaciones

● ● ● | Ejemplo: Solución 1

Salidas combinacionales decodificadas a partir de los estados

```
architecture archMoore of Moore is
    type TypeStates is (idle, retry, ack);
    signal wait_gen: TypeStates;
begin
    fsm: process (clk, rst)
    begin
        if (rst='1') then
            wait_gen <= idle;
        elsif (clk'event and clk='1') then
            case wait_gen is
                when idle =>
                    if req='0' then wait_gen <= retry;
                    else wait_gen <= idle;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
```



Ejemplo: Solución 1

```
        when retry =>
            if pwait='1' then wait_gen <= ack;
            else wait_gen <= retry;
            end if;

        when ack => wait_gen <= idle;

        when others => wait_gen <= idle;
    end case;
end if;
end process;

retry_out <= '1' when (wait_gen=retry) else '0';
ack_out <= '1' when (wait_gen=ack) else '0';

end archMoore;
```



Ejemplo: Solución 2

Salidas registradas decodificadas desde el valor de los estados

```
architecture archMoore of Moore is  
    type TypeStates is (idle, retry, ack);  
    signal wait_gen: TypeStates;  
  
begin  
  
    fsm: process (clk, rst)  
    begin  
        if (rst='1') then  
            wait_gen <= idle;  
            retry_out <= '0';  
            ack_out <= '0';  
        elsif (clk'event and clk='1') then  
            retry_out <= '0';
```




Ejemplo: Solución 2

```
case wait_gen is
  when idle => if req='0' then wait_gen <= retry;
                retry_out <= '1';
                ack_out <= '0';
              else
                wait_gen <= idle;
                ack_out <= '0';
              end if;
  when retry => if pwait='1' then wait_gen <= ack_out;
                ack_out <= '1';
              else
                wait_gen <= retry_out;
                retry_out <= '1';
                ack_out <= '0';
              end if;
  when ack => wait_gen <= idle;
             ack_out <= '0';
  when others => wait_gen <= idle;
               ack_out <= '0';
end case;
end if;
```




FSM de Mealy

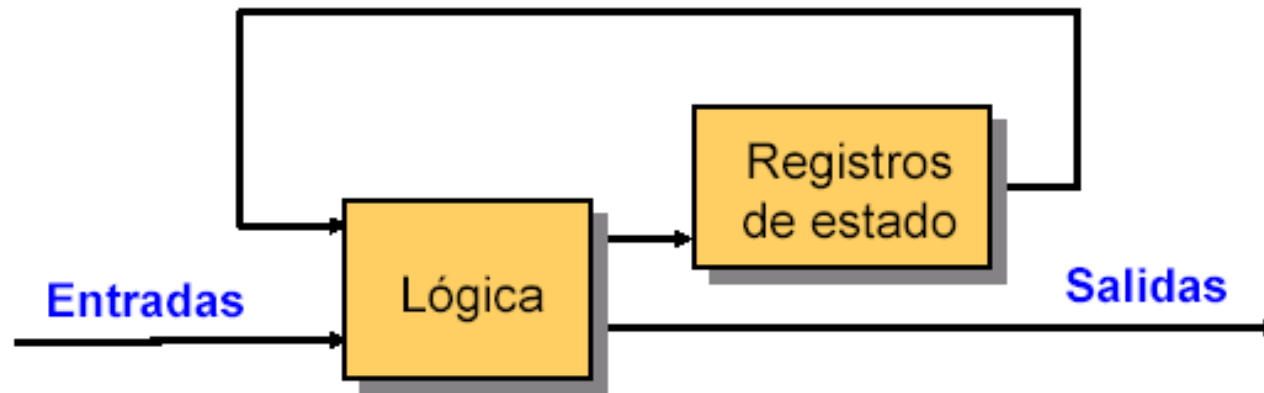- Las salidas cambian por un cambio de estado o por un cambio en el valor de las entradas
 - Hay que tener mucho cuidado con las entradas asíncronas



Ejemplo: Generador “wait states”

Diagrama de estados

 



Ejemplo: Solución

```
architecture archMealy of Mealy is
    type TypeStates is (idle, retry);
    signal wait_gen: TypeStates;

begin

    fsm: process (clk, rst)
    begin
        if (rst='1') then
            wait_gen <= idle;
        elsif (clk'event and clk='1') then
            case wait_gen is
                when idle => if req='0' then wait_gen <= retry;
                             else wait_gen <= idle;
                             end if;

                when retry => if pwait='1' then wait_gen <= idle;
                              else wait_gen <= retry;
                              end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
```



Ejemplo: Solución

```
                when others => wait_gen <= idle;
            end case;
        end if;
    end process;

    retry_out <= '1' when (wait_gen=retry and pwait='0') or
                        (wait_gen=idle and req='0') else '0';

    ack_out <= '1' when (wait_gen=retry and pwait='1') else '0';

end archMealy;
```





Verificación con TestBenches


- Un diseño sin verificación no está completo:
 - Existen muchas maneras de verificar, la más utilizada es el banco de pruebas: TestBench
- Simular básicamente es:
 - Generar estímulos
 - Observar resultados
- Un TestBench es un código VHDL que automatiza estas dos operaciones
- Los TestBenches no se sintetizan
 - Se puede utilizar un VHDL algorítmico
 - Usualmente con algoritmos secuenciales

¿Cómo hacer un TestBench?

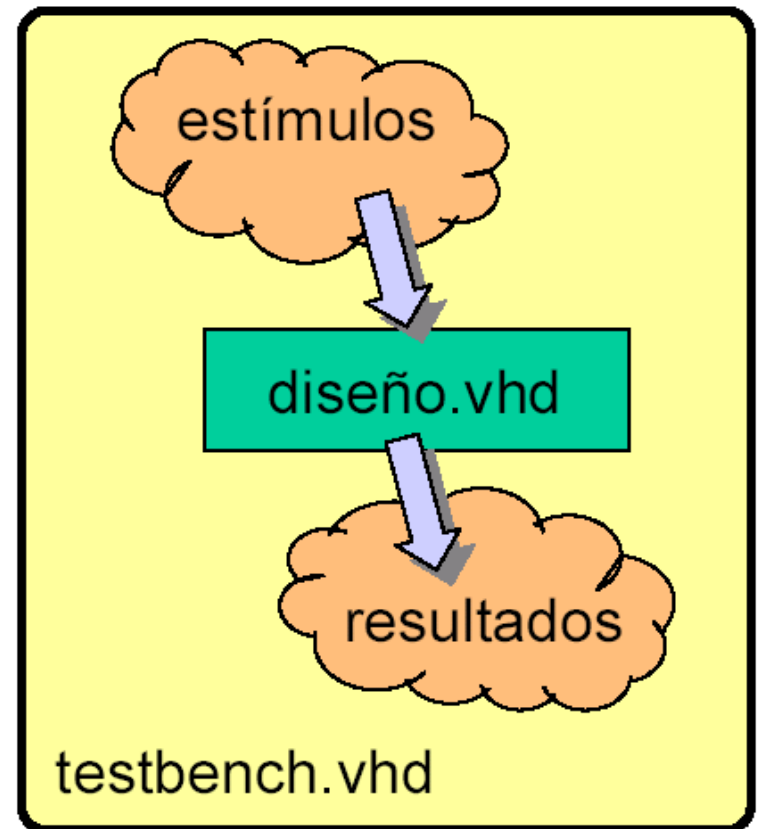- Instanciar el diseño que vamos a verificar
 - El TestBench será el nuevo top-level
 - Será una entidad sin *ports*
- Escribir el código que:
 - Genera los estímulos
 - Observa los resultados
 - Informa al usuario



Instanciando la unidad bajo test (UUT)

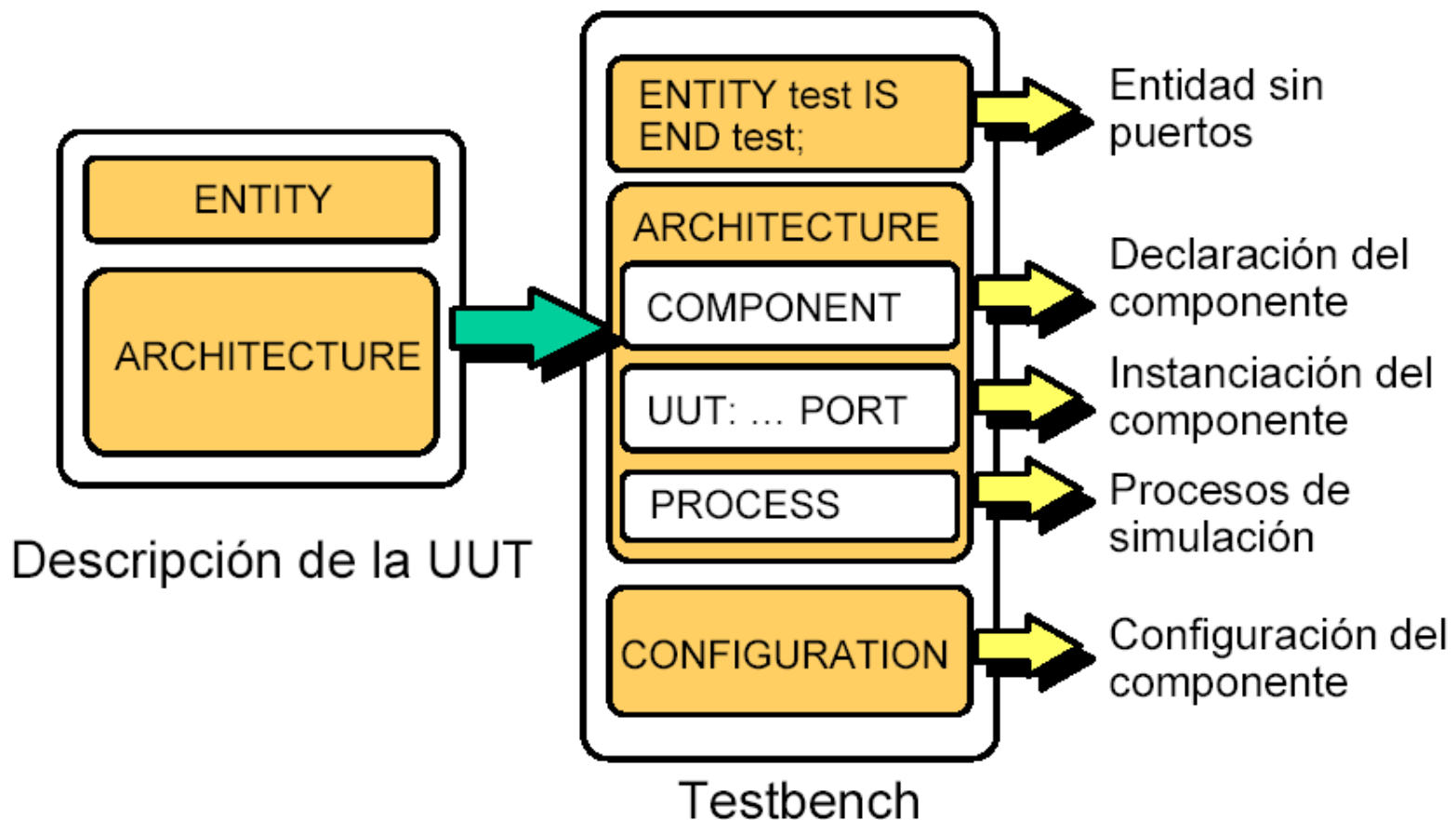

● ● ● | Generando estímulos

- Dar valores a las señales que van hacia las entradas de la UUT
- En síntesis no tiene sentido el tiempo
 - En los testbench el tiempo es el concepto principal
- Asignación concurrente

```
s <= '1',  
      '0' after 20 ns,  
      '1' after 30 ns;
```

- Asignación secuencial

```
s <= '1';  
wait for 20 ns,  
s <= '0';  
wait for 30 ns,  
s <= '1';
```



Observando señales con Assert

- **assert** se usa para comprobar si se cumple una condición: equivalente a *IF (not condicion)*

```
assert <condicion> report string severity nivel;
```

- Tras **report** se añade una cadena de texto que se muestra si no se cumple la condición
- **severity** puede tener cuatro niveles
 - NOTE
 - WARNING
 - ERROR (nivel por defecto sino se incluye **severity**)
 - FAILURE



Algoritmo básico para los Testbenches

Algoritmo elemental de verificación:

- Dar valores a las señales de entrada a la UUT
- Esperar con `wait for`
- Comprobar los resultados con `assert`
- Volver a dar valores a las señales de entrada a la UUT
- y repetir ...



Ejemplo de código

```
entity dff_tb is
end dff_tb;

architecture tb_arch of dff_tb is
    component dff is port (...) end component;
    signal d,c,q: std_logic;

begin

    uut: dff port map (d =>d, clk => c, q=>q);

    process
    begin
        c <= '0'; d <= '0';
        wait for 10 ns;
        c <= '1';
        wait for 10 ns;
        assert q=d report "falla" severity failure;
    end process;
end tb_arch;
```

● ● ● | Procedimientos

- VHDL permite definir procedimientos (subrutinas)

```
procedure nombre (clase parámetro: dir tipo, ... ) is  
    declaraciones  
begin  
    instrucciones secuenciales  
end nombre;
```

- La clase de los parámetros pueden ser: **variable**, **constant**, **signal**
- La dirección: **in**, **inout**, **out**
- Los procedimientos se pueden declarar en la arquitectura o en un proceso, y se llaman desde un proceso o concurrentemente

Interesante para encapsular tareas repetitivas en la simulación




Ejemplo de código

```
architecture tb_arch of dff_tb is
    (...)
    procedure send_clock_edge(signal c: out std_logic) is
    begin
        c <= '0'; wait for 10 ns;
        c <= '1'; wait for 10 ns;
    end send_clock_edge;
begin
    uut: dff port map (d =>d, clk => c, q=>q);
    process
    begin
        d <= '0';
        send_clock_edge(c);
        assert q=d report "falla" severity failure;
    end process;
end tb_arch;
```



Acceso a archivos

- Las simulaciones más potentes trabajan sobre archivos
 - Simulación de un multiplicador que escribe los resultados en un archivo de texto
 - Testbench para un microprocesador que lee un programa ensamblador de un archivo, lo ensambla y lo ejecuta
- Acceso básico: **std.textio**
 - Archivos de texto
 - Acceso línea a línea: `readline` y `writeline`
 - Dentro de una línea los campos se procesan con: `read` y `write`
- Acceso específico para `std_logic`: **ieee.std_logic_textio**



Instrucciones para acceder a archivos

```
file archivo_estimulos: text is in "Stim.txt";
```

- Especificar el archivo

```
variable linea: line;
```

```
...
```

```
readline (archivos_estimulos, linea);
```

- Leer una línea

```
variable opcode: string (2 downto 0);
```

```
...
```

```
read (linea, opcode);
```

- Leer un campo de una línea


```
write (linea, resultado);
```

```
writeline (archivo_resultados, linea);
```

- Escribir


VHDL: Bibliografía

The Student's Guide to VHDL

 

Peter J. Ashenden
Ed: Morgan Kaufmann
ISBN 1558605207

The Designer's Guide to VHDL

 


Peter Ashenden – Jim Lewis
Ed: Morgan Kaufmann
ISBN: 978-0120887859

VHDL: Bibliografía

VHDL for Programmable

Logic

 


Kevin Skahill

Ed: AddisonWesley

ISBN 0 201- 89573-0

VHDL Cookbook

 

[Contents](#)

[Chapter 1](#)

[Chapter 2](#)

[Chapter 3](#)

[Chapter 4](#)

[Chapter 5](#)


[Chapter 6](#)

[Chapter 7](#)

infaut.et.uni-magdeburg.de/~ks/VHDL/


VHDL: Bibliografía

VHDL 2008 Just the New Stuff

 

Peter Allenden – Jim Lewis
Ed: Morgan Kaufmann
ISBN 978-0-12-374249-0


VHDL Programming By Example

 

Douglas L. Perry
Ed: McGraw-Hill
ISBN: 978-0-07-1409544


VHDL: Bibliografía

 Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL



Brock J. LaMeres
Ed: Springer
ISBN 978-3-319-34194-1

 
Effective Coding with VHDL: Principles and Best Practice



Ricardo Jasinski– Jim Lewis
Ed: MIT Press
ISBN 0262034220


VHDL: Bibliografía Avanzada

Design Recipes for FPGAs

 

Peter Wilson
Ed: Elsevier
ISBN: 978-0-7506-6845-3

FPGA Prototyping By VHDL Examples

 

Pong P. Chu
Ed: Wiley-Interscience
ISBN 978-0-470-18531-5



VHDL: Enlaces de interés

<http://fpgalibre.sourceforge.net/>

Portal argentino de herramientas y recursos libres para desarrollar con FPGAs

<http://www.opencores.org/>

Repositorio de cores gratuitos sintetizables.

<http://www.xilinx.com/>

Uno de los principales fabricantes de FPGAs.

<http://www.vhdl-online.de/tutorial/>

<http://esd.cs.ucr.edu/labs/tutorial/>

Tutoriales online de VHDL