

# Introducción a VHDL

## Parte II


Martín Vázquez - Lucas Leiva  
Mar 2013



Universidad Nacional del Centro  
de la Provincia de Buenos Aires

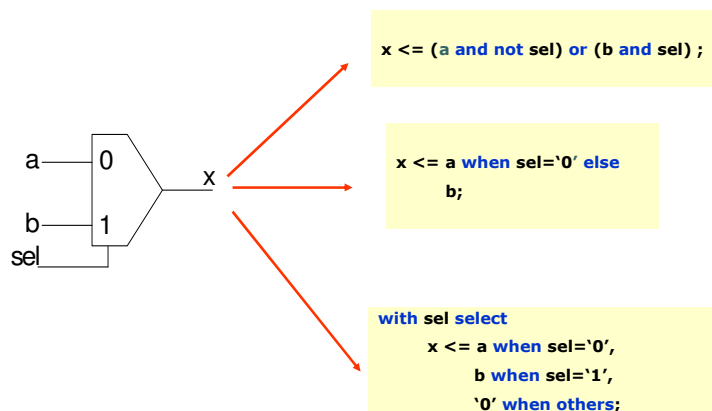
## Circuitos básicos: Multiplexores

Multiplexores por asignación concurrente: simple, condicional y por selección


 
## Circuitos básicos: Multiplexores

Multiplexores usando sentencias secuenciales: **if-then-else**.  
Con prioridad




```

process (selc, selb, a, b, c)
begin
    if (selc = '1') then
        x <= c;
    elsif (selb = '1') then
        x <= b;
    else
        x <= a;
    end if;
end process;
  
```

## Circuitos básicos: Multiplexores

Multiplexores usando sentencias secuenciales: **case**.  
Sin prioridad

 

Mux 4-1


```

process (sel, a, b, c, d)
begin
    case sel is
        when "00" =>
            x <= a;
        when "01" =>
            x <= b;
        when "10" =>
            x <= c;
        when others =>
            x <= d;
    end case;
end process;
  
```


 
## Registros

- Existen dos métodos para crear flip-flops
  - Instanciación del componente flip-flop desde una librería
  - Utilizar un proceso sensible al flanco de reloj



## Registro: Instanciación de componentes

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffd is
    port (d, clk : in std_logic;
          q : out std_logic);
end ffd;

use ieee.rtlpkg.all;
architecture instffd of ffd is
begin
    flipflop: dff port map (d,clk,q);
    -- componente dff definido en rtlpkg
end instffd;
```

Ejemplo flip-flop tipo D

## Registro: Descripción basada en proceso

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffd is
    port (d, clk : in std_logic;
          q: out std_logic);
end ffd;

architecture compffd of ffd is
begin
    flipflop: process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            d <= q;
        end if;
    end process;
end compffd;
```

Ejemplo flip-flop tipo D

## Registro: Descripción basada en proceso

El sintetizador infiere que debe crear registro para la señal  $q$  basándose en:

- El elemento es únicamente sensible a la señal de reloj clock
- La expresión **clock'event and clock='1'** implica que la asignación de la señal se realiza en el flanco de subida de reloj
- Se sintetiza un elemento síncrono
- La especificación incompleta de la sentencia **IF-THEN** por faltar la cláusula **ELSE** implica que si la condición **clock'event and clock='1'** no se satisface (no hay flanco de subida),  $q$  debe mantener su valor hasta la siguiente asignación (memoria implícita)

# Ejemplos básicos de codificación

## Tipos de registro

```
ff: process (clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

Flip Flop D

```
ff_SA: process (clk, st)
begin
    if (st='1') then
        output <= others => '1';
    elsif (clk'event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

Flip Flop D con set asíncrono

# Ejemplos básicos de codificación

## Tipos de registro

```
ff_RS: process (clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        if (rst='1') then
            output <= others => '0';
        else
            output <= input;
        end if;
    end if;
end process;
```

Flip Flop D con reset síncrono

```
ff_SA: process (clk, rst)
begin
    if (rst='1') then
        output <= others => '0';
    elsif (clk'event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

Flip Flop D con reset asíncrono

## Ejemplos básicos de codificación

### Contadores


```
PCont: process (clk, rst)
begin
  if (rst='1') then
    cont <= (others => '0');
  elsif (clk'event and clk='1') then
    cont <= cont + 1;
  end if;
end process;
```

## Concepto de *driver* de una señal

- El *driver* es el elemento que da valores a una señal
- Para cada señal que se le asigna un valor dentro de un proceso se crea un *driver* para esa señal
  - Independientemente de cuanto veces se le asigne valor a una señal, se crea un único *driver* por proceso
  - Tanto para procesos explícitos como implícitos
  - Cuando hay múltiples *drivers* se usa una función de resolución

```
process (in1)
begin
  senal <= in1;
end process;

senal <= in2;
```

 



 
## Inferencia triestado

- Cuando se quiere que un *driver* de la señal se quede en alta impedancia, se le asigna a la señal el valor 'Z'
  - Es válido para el tipo `std_logic`
- Igual que ocurre en la realidad, el estado de la señal lo fijará el *driver* que no esté en alta impedancia

```
senal <= in1 when ena='0'  
      else 'Z';  
senal <= '0';
```



## Ejemplos de inferencia de buffer triestado

- Con asignación condicional

```
a_out <= a when enable_a='1' else 'Z';  
b_out <= b when enable_b='1' else 'Z';
```


- Con un proceso

```
process (enable_a, a_out)  
begin  
    if (enable_a = '0') then  
        a_out <= a;  
    else a_out <= 'Z';  
end process;
```
 
## Soluciones bidireccionales


- En este caso la señal tiene *drivers* externos, fuera de la entidad

```
entity bufoe is port (  
    x, oe : in std_logic;  
    y: inout std_logic;  
    yfb : out std_logic);  
end bufoe;  
  
architecture simple of bufoe is  
begin  
    y <= x when oe='1' else 'Z';  
    yfb <= y;  
end simple;
```


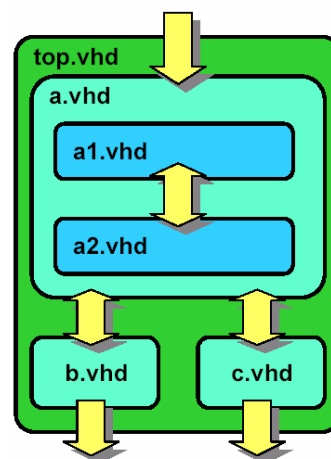
## Diseño jerárquico

- Componentes pequeños son utilizados por otros más grandes
- Es fundamental para la reutilización de código
- Permite mezclar componentes creados con distintos métodos de diseño: VHDL, Verilog, esquemáticos
- Genera diseños más legibles y más portables
- Necesario para estrategias de diseño *top-down* o *botton-up*







## Utilización de componentes

- Antes de poder usar un componente, se debe declarar
  - Especificar sus puertos (**PORT**)
  - Especificar parámetros (**GENERIC**)
- Una vez instanciado el componente, los puertos de la instancia se conectan a las señales del circuito usando **PORT MAP**
- Los parámetros se especifican usando **GENERIC MAP**
- La declaración de los componentes se puede hacer en un **PACKAGE**
  - Para declarar el componente, sólo habrá que importar el **PACKAGE**
  - La declaración de los componentes no aporta nada al lector



## Ejemplo de diseño jerárquico: Top-Level

```
entity mux4to1 is port ( a,b,c,d : in std_logic;
                        sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
                        o : out std_logic);
end mux4to1;

use work.mymuxpkg.all;

architecture InstComp of mux4to1 is
    signal r: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    mux0: mux2to1 port map (i0 => a, i1 => b, s => sel(0), o => r(0));
    mux1: mux2to1 port map (i0 => c, i1 => d, s => sel(0), o => r(1));
    mux2: mux2to1 port map (r(0), r(1), sel(1), o);
end InstComp;
```

Declaración del componente en un package

Asociación por nombre

Asociación por posición

## Ejemplo de diseño jerárquico: componente inferior

```
entity mux2to1 is port ( i0, i1, s : in std_logic;  
                        o : out std_logic);  
end mux2to1;  
  
architecture archmux2to1 of mux2to1 is  
begin  
    o <= (i0 and not s) or (i1 and s);  
end archmux2to1;
```

Descripción del  
componente de nivel  
inferior

```
package mymuxpkg is  
    component mux2to1 port (  
        i0,i1,s : in std_logic;  
        o : out std_logic);  
    end component;  
end mymuxpkg;
```

Creación del paquete

## Instanciación repetitiva y condicional: GENERATE

- La instrucción GENERATE permite generar código iterativamente o condicionalmente
- Generación iterativa: Ideal para circuitos repetitivos como arreglos de componentes


```
etiqueta: for <parámetro> in <rango> generate  
    sentencias concurrentes  
end generate;
```

- Generación condicional: Menos usada, por ejemplo para el primer elemento de un arreglo

```
etiqueta: if <condición> generate  
    sentencias concurrentes  
end generate;
```

## Ejemplo de estructura repetitiva

Conversor serie paralelo de 32 bits

 

## Ejemplo: Solución con GENERATE

```
entity sipo is port ( clk, rst, si : in std_logic;
                    po : out std_logic_vector(31 downto 0));
end sipo;

use work.mypkg.all;

architecture archsipo of sipo is
    signal q : std_logic_vector(31 downto 0);
begin
    gen: for i in 0 to 30 generate
        nxt: dsrff port map (clk, rst, q(i+1), q(i));
    end generate;
    beg: dsrff port map (clk, rst, si, q(31));
    po <= q;
end archsipo;
```

## Configuración


- Una configuración es una unidad de diseño
- Se usan para realizar asociaciones dentro de los modelos:
  - Asociar entidad con arquitectura
  - En la instanciación de un componente asociarlo a una entidad y arquitectura
- Muy utilizados en entornos de simulación: Una manera rápida y flexible de probar distintas alternativas de diseño
- Limitada o no soportada en entorno de síntesis

```
configuration <identificador> of <nombre_entidad> is
  for <nombre_arquitectura>
    end for
end configuration;
```

Aplicándolo a un componente en particular: `for nombre_instancia: nom_comp use ...`

Aplicándolo a todas las instancias: `for all: nom_comp use entity work.nom_entidad (nom_arq)`

## Configuración: Ejemplo

 


```
entity FullAdder is port (a,b,cin: in std_logic;
  r,co: out std_logic);
end FullAdder;
architecture structural of FullAdder is
  signal s,c1,c2: std_logic;
begin
  hf0: HalfAdder port map (a,b,s,c1);
  hf1: HalfAdder port map (cin,s,r,c2);
  u2: or_gate port map (c1,c2,co);
end structural;
```

```
configuration a_config of FullAdder is
  for structural
    for all: HalfAdder use entity work.HalfAdder (algorithmic);
    end for;
    for u2: or_gate use entity work.or_gate (behavioral);
    end for;
  end for;
end a_config;
```


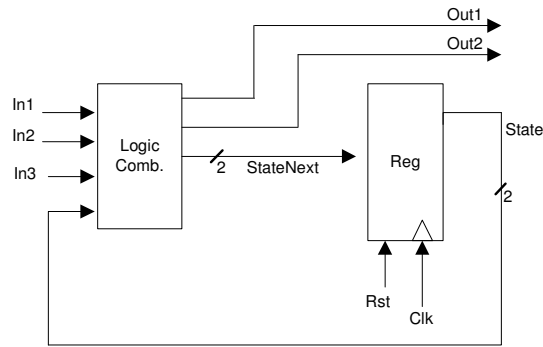
## Metodología: Diseño de circuitos secuenciales



## Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

- Utilización de Subtipos
  - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
  - Lógica combinacional: Decisión de cambio de estado
  - Registros: mantienen el estado
  - Lógica combinacional: Definición de salidas

```
architecture rtl of fsm is
    type TypeState is (St0, St1, St2, St3);
    signal State, StateNext :TypeState;
    signal in1, in2, in3: bit;
    signal out1, out2: bit;
    signal rst, clk: bit;
```

...



## Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

- Utilización de Subtipos
  - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
  - **Lógica combinacional:** Decisión de cambio de estado
  - Registros: mantienen el estado
  - **Lógica combinacional:** Definición de salidas

```
begin
LogComp: process (State, in1, in2, in3)
begin
case State is
when St0 => out1 <= '0';
out2 <= '0';
StateNext <= St1;
when St1 => out1 <= '1';
if (in1='1') then
StateNext <= St2;
else
StateNext <= St3;
end if;
when St2 =>
...
when St3 =>
...
end case;
end process;
```

Introducción a



## Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

- Utilización de Subtipos
  - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
  - Lógica combinacional: Decisión de cambio de estado
  - **Registros: mantienen el estado**
  - Lógica combinacional: Definición de salidas

```
PReg: process (clk, rst)
begin
if (rst='1') then
State <= St0;
elsif (clk'event and clk='1') then
State <= StateNext;
end if;
end process;
```


Introducción a VHDL - Parte II

28



 
## FSM: Máquinas de Moore

- o FSM MOORE: Una máquina de estados en la que las salidas cambian solo cuando cambia el estado
- o Las salidas son decodificadas a partir del valor de los estados



## Ejemplo: Generador “wait states”

Diagrama de estados

 

## Ejemplo: Declaración de la entidad

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Moore is port (
    rst, clk : in std_logic;
    req, pwait : in std_logic;
    retry_out, ack_out: out std_logic);
end Moore;
```

La declaración de entidad es la misma para todas las mplementaciones

## Ejemplo: Solución 1

Salidas combinacionales decodificadas a partir de los estados

```
architecture archMoore of Moore is
    type TypeStates is (idle, retry, ack);
    signal wait_gen: TypeStates;
begin
    fsm: process (clk, rst)
    begin
        if (rst='1') then
            wait_gen <= idle;
        elsif (clk'event and clk='1') then
            case wait_gen is
                when idle =>
                    if req='0' then wait_gen <= retry;
                    else wait_gen <= idle;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end archMoore;
```



## Ejemplo: Solución 1

```
        when retry =>
            if pwait='1' then wait_gen <= ack;
            else wait_gen <= retry;
            end if;

            when ack => wait_gen <= idle;

            when others => wait_gen <= idle;
        end case;
    end if;
end process;

retry_out <= '1' when (wait_gen=retry) else '0';
ack_out <= '1' when (wait_gen=ack) else '0';

end archMoore;
```

## Ejemplo: Solución 2

Salidas registradas decodificadas desde el valor de los estados


```
architecture archMoore of Moore is
    type TypeStates is (idle, retry, ack);
    signal wait_gen: TypeStates;
begin
    fsm: process (clk, rst)
    begin
        if (rst='1') then
            wait_gen <= idle;
            retry_out <= '0';
            ack_out <= '0';
        elsif (clk'event and clk='1') then
            retry_out <= '0';
        end if;
    end process;
end archMoore;
```

## Ejemplo: Solución 2

```
case wait_gen is
  when idle => if req='0' then wait_gen <= retry;
               retry_out <= '1';
               ack_out <= '0';
             else
               wait_gen <= idle;
               ack_out <= '0';
             end if;
  when retry => if pwait='1' then wait_gen <= ack_out;
                ack_out <= '1';
             else
               wait_gen <= retry_out;
               retry_out <= '1';
               ack_out <= '0';
             end if;
  when ack => wait_gen <= idle;
             ack_out <= '0';
  when others => wait_gen <= idle;
                ack_out <= '0';
end case;
end if;
```

 
## FSM de Mealy

- Las salidas cambian por un cambio de estado o por un cambio en el valor de las entradas
  - Hay que tener mucho cuidado con las entradas asíncronas



## Ejemplo: Generador “wait states”

Diagrama de estados

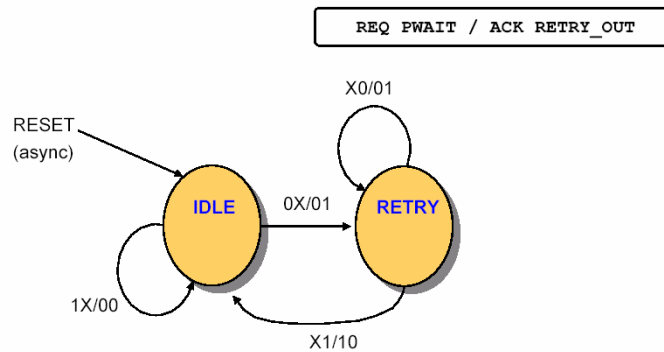

## Ejemplo: Solución

```
architecture archMealy of Mealy is
    type TypeStates is (idle, retry);
    signal wait_gen: TypeStates;
begin
    fsm: process (clk, rst)
    begin
        if (rst='1') then
            wait_gen <= idle;
        elsif (clk'event and clk='1') then
            case wait_gen is
                when idle => if req='0' then wait_gen <= retry;
                             else wait_gen <= idle;
                             end if;

                when retry => if pwait='1' then wait_gen <= idle;
                              else wait_gen <= retry;
                              end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end archMealy;
```



## Ejemplo: Solución

```
                when others => wait_gen <= idle;
            end case;
        end if;
    end process;

    retry_out <= '1' when (wait_gen=retry and pwait='0') or
                        (wait_gen=idle and req='0') else '0';

    ack_out <= '1' when (wait_gen=retry and pwait='1') else '0';

end archMealy;
```




## Verificación con TestBenches

- Un diseño sin verificación no está completo:
  - Existen muchas maneras de verificar, la más utilizada es el banco de pruebas: TestBench
- Simular básicamente es:
  - Generar estímulos
  - Observar resultados
- Un TestBench es un código VHDL que automatiza estas dos operaciones
- Los TestBenches no se sintetizan
  - Se puede utilizar un VHDL algorítmico
  - Usualmente con algoritmos secuenciales



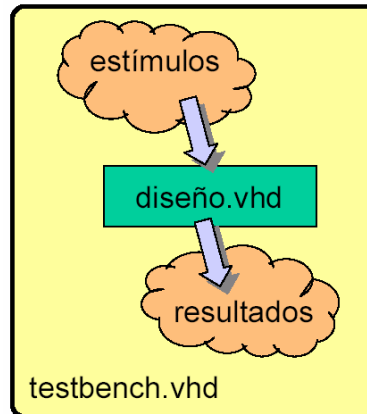
## ¿Cómo hacer un TestBench?

- Instanciar el diseño que vamos a verificar
  - El TestBench será el nuevo top-level
  - Será una entidad sin *ports*
- Escribir el código que:
  - Genera los estímulos
  - Observa los resultados
  - Informa al usuario


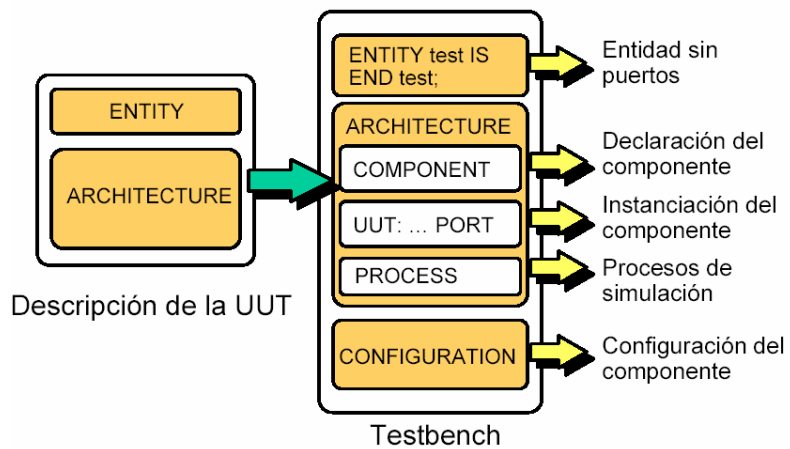
## Instanciando la unidad bajo test (UUT)





## Generando estímulos

- Dar valores a las señales que van hacia las entradas de la UUT
- En síntesis no tiene sentido el tiempo
  - En los testbench el tiempo es el concepto principal
- Asignación concurrente

```
s <= '1',  
    '0' after 20 ns,  
    '1' after 30 ns;
```

- Asignación secuencial

```
s <= '1';  
wait for 20 ns;  
s <= '0';  
wait for 30 ns;  
s <= '1';
```

Introducción a VHDL - Parte II

43



## Observando señales con Assert

- **assert** se usa para comprobar si se cumple una condición: equivalente a *IF (not condicion)*

```
assert <condicion> report string severity nivel;
```

- Tras **report** se añade una cadena de texto que se muestra si no se cumple la condición
- **severity** puede tener cuatro niveles
  - NOTE
  - WARNING
  - ERROR (nivel por defecto sino se incluye **severity**)
  - FAILURE

Introducción a VHDL - Parte II

44



## Algoritmo básico para los Testbenches

Algoritmo elemental de verificación:

- Dar valores a las señales de entrada a la UUT
- Esperar con `wait for`
- Comprobar los resultados con `assert`
- Volver a dar valores a las señales de entrada a la UUT
- y repetir ...



## Ejemplo de código

```
entity dff_tb is
end dff_tb;

architecture tb_arch of dff_tb is
  component dff is port (...); end component;
  signal d,c,q: std_logic;
begin
  uut: dff port map (d => d, clk => c, q => q);

  process
  begin
    c <= '0'; d <= '0';
    wait for 10 ns;
    c <= '1';
    wait for 10 ns;
    assert q=d report "falla" severity failure;
  end process;
end tb_arch;
```



## Procedimientos

- o VHDL permite definir procedimientos (subrutinas)

```
procedure nombre (clase parámetro: dir tipo, ... ) is
    declaraciones
begin
    instrucciones secuenciales
end nombre;
```

- o La clase de los parámetros pueden ser: **variable**, **constant**, **signal**
- o La dirección: **in**, **inout**, **out**
- o Los procedimientos se pueden declarar en la arquitectura o en un proceso, y se llaman desde un proceso o concurrentemente

**Interesante para encapsular tareas repetitivas en la simulación**



## Ejemplo de código

```
architecture tb_arch of dff_tb is
    (...)
    procedure send_clock_edge(signal c: out std_logic) is
    begin
        c <= '0'; wait for 10 ns;
        c <= '1'; wait for 10 ns;
    end send_clock_edge;
begin
    uut: dff port map (d => d, clk => c, q => q);
    process
    begin
        d <= '0';
        send_clock_edge(c);
        assert q=d report "falla" severity failure;
    end process;
end tb_arch;
```





## Acceso a archivos

- Las simulaciones más potentes trabajan sobre archivos
  - Simulación de un multiplicador que escribe los resultados en un archivo de texto
  - Testbench para un microprocesador que lee un programa ensamblador de un archivo, lo ensambla y lo ejecuta
- Acceso básico: **std.textio**
  - Archivos de texto
  - Acceso línea a línea: `readline` y `writeline`
  - Dentro de una línea los campos se procesan con: `read` y `write`
- Acceso específico para `std_logic`: **ieee.std\_logic\_textio**



## Instrucciones para acceder a archivos

```
file archivo_estimulos: text is in "Stim.txt";
```

- Especificar el archivo

```
variable linea: line;  
...  
readline (archivos_estimulos, linea);
```

- Leer una línea

```
variable opcode: string (2 downto 0);  
...  
read (linea, opcode);
```


- Leer un campo de una línea

```
write (linea, resultado);  
writeline (archivo_resultados, linea);
```

- Escribir


## VHDL: Bibliografía

### The Student's Guide to VHDL

 

Peter J. Ashenden  
Ed: Morgan Kaufmann  
ISBN 1558605207


### The Designer's Guide to VHDL

 

Peter Ashenden – Jim Lewis  
Ed: Morgan Kaufmann  
ISBN: 978-0120887859


## VHDL: Bibliografía

### VHDL for Programmable Logic

 

Kevin Skahill  
Ed: AddisonWesley  
ISBN 0 201- 89573-0

### VHDL Cookbook

 

[Contents](#)  
[Chapter 1](#)  
[Chapter 2](#)  
[Chapter 3](#)  
[Chapter 4](#)  
[Chapter 5](#)  
[Chapter 6](#)  
[Chapter 7](#)

[infaut.et.uni-magdeburg.de/~ks/VHDL/](http://infaut.et.uni-magdeburg.de/~ks/VHDL/)


## VHDL: Bibliografía

### VHDL 2008 Just the New Stuff



Peter Allenden – Jim Lewis  
Ed: Morgan Kaufmann  
ISBN 978-0-12-374249-0


### VHDL Programming By Example

 

Douglas L. Perry  
Ed: McGraw-Hill  
ISBN: 978-0-07-1409544


## VHDL: Bibliografía Avanzada

### Design Recipes for FPGAs

 

Peter Wilson  
Ed: Elsevier  
ISBN: 978-0-7506-6845-3

### FPGA Prototyping By VHDL Examples

 

Pong P. Chu  
Ed: Wiley-Interscience  
ISBN 978-0-470-18531-5



## VHDL: Enlaces de interés

<http://fpgalibre.sourceforge.net/>

Portal argentino de herramientas y recursos libres para desarrollar con FPGAs

<http://www.opencores.org/>

Repositorio de cores gratuitos sintetizables.

<http://www.xilinx.com/>

Uno de los principales fabricantes de FPGAs.

<http://www.vhdl-online.de/tutorial/>

<http://esd.cs.ucr.edu/labs/tutorial/>

Tutoriales online de VHDL