 


Multiplicación

Martín Vázquez
Arquitectura I - Curso 2013
UNICEN



Multiplicación

Notación *dot*

Multiplicación decimal (base 10)

$$\begin{array}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \quad a \\ \times \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b \\ \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b_0 \cdot a \cdot 10^0 \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b_1 \cdot a \cdot 10^1 \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b_2 \cdot a \cdot 10^2 \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b_3 \cdot a \cdot 10^3 \\ \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \quad p \end{array}$$

Multiplicación binaria (base 2)

$$\begin{array}{r} \cdot \cdot \cdot \cdot \quad a \\ \times \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b \\ \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b_0 \cdot a \cdot 2^0 \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b_1 \cdot a \cdot 2^1 \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b_2 \cdot a \cdot 2^2 \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \quad b_3 \cdot a \cdot 2^3 \\ \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \quad p \end{array}$$



Multiplicación

- Independientemente de la base (2, 10, u otra), es un algoritmo clásico de desplazamiento y suma (*shift and add*)

- Para base 2 y multiplicador de m bits:

$$p = \sum_{j=0}^{m-1} a.b_j.2^j$$

- Multiplicar un número por la base elevada a un exponente, es desplazarlo a la izquierda (*shift right*) tantos lugares como indica el exponente y completar con 0's

- $13_{10} \cdot 10^4 = 130000_{10}$; $101_2 \cdot 2^3 = 101000_2$

Multiplicación

3



Multiplicación binaria

- Ejemplo

Para multiplicando $a = 1010_2$, y multiplicador $b = 1101_2$

$$p = a.b_3.2^3 + a.b_2.2^2 + a.b_1.2^1 + a.b_0$$

$$p = 1010000_2 + 101000_2 + 00000_2 + 1010_2 = 10000010_2 \quad (130_{10})$$

Multiplicación

4

Multiplicación binaria



- Dos estrategias principales para abordar la implementación hardware de los algoritmos de multiplicación *shift and add*
 - *Desplazamiento a la izquierda (shift left)*
 - *Desplazamiento a la derecha (shift right)*
- En cada paso se suma el operando multiplicando, al resultado parcial desplazado (a izquierda o derecha)

Multiplicación

5

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift left*

- Sea $p = a.b$, con b de 4 bits, entonces
$$p = a.b_3.2^3 + a.b_2.2^2 + a.b_1.2^1 + a.b_0$$
$$p = ((a.b_3).2 + a.b_2).2 + a.b_1).2 + a.b_0 \quad (\text{Expansión de Hörner})$$

Multiplicación

6



Multiplicación binaria

Algoritmo *shift left*

- Sea $p = a.b$, con b de 4 bits, entonces

$$p = a.b_3.2^3 + a.b_2.2^2 + a.b_1.2^1 + a.b_0$$

$$p = (((a.b_3).2 + a.b_2).2 + a.b_1).2 + a.b_0 \quad (\text{Expansión de Hörner})$$

$$p^{(1)} \quad \underbrace{\hspace{2em}}$$

$$p^{(1)} = p^{(0)}.2 + a.b_3$$

$$p^{(2)} \quad \underbrace{\hspace{4em}}$$

$$p^{(2)} = p^{(1)}.2 + a.b_2$$

$$p^{(3)} \quad \underbrace{\hspace{6em}}$$

$$p^{(3)} = p^{(2)}.2 + a.b_1$$

$$p^{(4)} \quad \underbrace{\hspace{8em}}$$

$$p^{(4)} = p^{(3)}.2 + a.b_0$$

- El algoritmo consta de 5 pasos, $p^{(0)}$ se inicializa en 0

Multiplicación

7



Multiplicación binaria

Algoritmo *shift left*

- Generalizando $p = a.b$, con a de n bits y b de m bits
- Si a es el multiplicando y b es el multiplicador. El algoritmo comprende $m+1$ pasos
- Cada paso computa

$$p^{(j+1)} = p^{(j)}.2 + a.b_{m-1-j}, \quad \text{con } j \text{ en } [0, m-1]$$

- En cada iteración se desplazan a la izquierda $p^{(j)}$ y b

Multiplicación

8

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift left*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1110_2$

Multiplicación

9

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift left*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1110_2$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 0000 \quad p^{(0).2} \\ 1010 \quad a.b_3 \\ \hline 1010 \quad p^{(1)} \end{array}$$

Multiplicación

10



Multiplicación binaria

Algoritmo *shift left*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1110_2$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 0000 \\ 1010 \\ 1010 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} p^{(0)}.2 \\ a.b_3 \\ p^{(1)} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 10100 \\ 1010 \\ 11110 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} p^{(1)}.2 \\ a.b_2 \\ p^{(2)} \end{array}$$

Multiplicación

11



Multiplicación binaria

Algoritmo *shift left*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1110_2$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 0000 \\ 1010 \\ 1010 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} p^{(0)}.2 \\ a.b_3 \\ p^{(1)} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 10100 \\ 1010 \\ 11110 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} p^{(1)}.2 \\ a.b_2 \\ p^{(2)} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 111100 \\ 1010 \\ 1000110 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} p^{(2)}.2 \\ a.b_1 \\ p^{(3)} \end{array}$$

Multiplicación

12

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift left*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1110_2$

$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 0000 \\ 1010 \\ \hline 1010 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 10100 \\ 1010 \\ \hline 11110 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 111100 \\ 1010 \\ \hline 1000110 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1110 \\ \hline 10001100 \\ 0000 \\ \hline 10001100 \end{array}$
$p^{(0)}.2$	$p^{(1)}.2$	$p^{(2)}.2$	$p^{(3)}.2$
$a.b_3$	$a.b_2$	$a.b_1$	$a.b_0$
$p^{(1)}$	$p^{(2)}$	$p^{(3)}$	$p^{(4)}$

$$p = p^{(4)} = 10001100_2 (140_{10})$$

- Se requieren sumadores de 8 bits.

Multiplicación

13

Multiplicación binaria



Implementación de multiplicador binario

Tamaño del resultado

$$a = \sum_{j=0}^{n-1} a_j \cdot 2^j \quad b = \sum_{j=0}^{m-1} b_j \cdot 2^j$$

Multiplicación

14

Multiplicación binaria



Implementación de multiplicador binario

Tamaño del resultado

$$a = \sum_{j=0}^{n-1} a_j \cdot 2^j \quad b = \sum_{j=0}^{m-1} b_j \cdot 2^j$$

$$p = a \cdot b = (a_{n-1} \cdot b_{m-1}) \cdot 2^{m+n-2} + (a_{n-1} \cdot b_{m-2} + a_{n-2} \cdot b_{m-1}) \cdot 2^{m+n-3} + \dots + (a_0 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0) \cdot 2^1 + a_0 \cdot b_0$$

Multiplicación

15

Multiplicación binaria




Implementación de multiplicador binario

Tamaño del resultado

$$a = \sum_{j=0}^{n-1} a_j \cdot 2^j \quad b = \sum_{j=0}^{m-1} b_j \cdot 2^j$$
 
$$p = a \cdot b = (a_{n-1} \cdot b_{m-1}) \cdot 2^{m+n-2} + (a_{n-1} \cdot b_{m-2} + a_{n-2} \cdot b_{m-1}) \cdot 2^{m+n-3} + \dots + (a_0 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0) \cdot 2^1 + a_0 \cdot b_0$$



Si la suma en el peso $m+n-2$ genera acarreo, entonces se produce un dígito en el peso $m+n-1$ (2^{m+n-1})


El tamaño del resultado, p , es de $m+n$ bits

Multiplicación

16

Multiplicación binaria

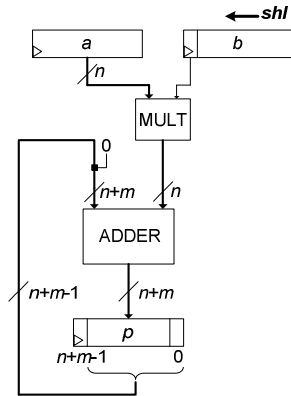Implementación de multiplicador binario *shift left* Versión Secuencial (serie)



- *MULT* se implementa con n compuertas *and* en paralelo
- necesita una unidad de control sencilla
- m ciclos de latencia
- sumador de $n+m$ bits

Multiplicación

17

Multiplicación binaria

Algoritmo *shift right*

- Sea $p = a.b$, con b de 4 bits, entonces

$$p = (a.b_3.2^3 + a.b_2.2^2 + a.b_1.2^1 + a.b_0).2^{-3}.2^3$$

$$p = ((((a.b_0).2^{-1} + a.b_1).2^{-1} + a.b_2).2^{-1} + a.b_3).2^3$$

Multiplicación

18



Multiplicación binaria

Algoritmo *shift right*

- Sea $p = a.b$, con b de 4 bits, entonces

$$p = (a.b_3.2^3 + a.b_2.2^2 + a.b_1.2^1 + a.b_0).2^{-3}.2^3$$

$$p = ((((a.b_0).2^{-1} + a.b_1).2^{-1} + a.b_2).2^{-1} + a.b_3).2^3$$

$$p^{(1)} \underbrace{\hspace{2em}}$$

$$p^{(1)} = p^{(0)}.2^{-1} + a.b_0.2^3$$

$$p^{(2)} \underbrace{\hspace{4em}}$$

$$p^{(2)} = p^{(1)}.2^{-1} + a.b_1.2^3$$

$$p^{(3)} \underbrace{\hspace{6em}}$$

$$p^{(3)} = p^{(2)}.2^{-1} + a.b_2.2^3$$

$$p^{(4)} \underbrace{\hspace{8em}}$$

$$p^{(4)} = p^{(3)}.2^{-1} + a.b_3.2^3$$

- El algoritmo consta de 5 pasos, $p^{(0)}$ se inicializa en 0



Multiplicación binaria

Algoritmo *shift right*

- Generalizando $p = a.b$, con a de n bits y b de m bits
- Si a es el multiplicando y b es el multiplicador. El algoritmo comprende $m+1$ pasos
- Cada paso computa

$$p^{(j+1)} = p^{(j)}.2^{-1} + a.b_j.2^{m-1} \text{ con } j \text{ en } [0, m-1]$$

- En cada iteración se desplazan a la derecha $p^{(j)}$ y b

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift right*

Análisis de la suma involucrada en el cálculo de $p^{(i+1)} = p^{(i)} \cdot 2^{-1} + a \cdot b_j \cdot 2^{m-1}$

- Ejemplo, sumar dos operandos de 8 bits, x e y , donde y termina siempre con cuatro 0's, es decir $y = y' \cdot 2^4$

$$\begin{array}{r} x_7 x_6 x_5 x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 \\ + y'_3 y'_2 y'_1 y'_0 0 0 0 0 \\ \hline \end{array}$$

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift right*

Análisis de la suma involucrada en el cálculo de $p^{(i+1)} = p^{(i)} + a \cdot b_j \cdot 2^{m-1}$

- Ejemplo, sumar dos operandos de 8 bits, x e y , donde y termina siempre con cuatro 0's, es decir $y = y' \cdot 2^4$

$$\begin{array}{r} x_7 x_6 x_5 x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 \\ + y'_3 y'_2 y'_1 y'_0 0 0 0 0 \\ \hline x_3 x_2 x_1 x_0 \end{array}$$

- Solo se necesita un sumador de 4 bits en lugar de uno de 8 bits.

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift right*

Análisis de la suma involucrada en el cálculo de $p^{(i+1)} = p^{(i)} + a \cdot b_j \cdot 2^{m-1}$

- Ejemplo, sumar dos operandos de 8 bits, x e y , donde y termina siempre con cuatro 0's, es decir $y = y' \cdot 2^4$

$$\begin{array}{r} x_7 x_6 x_5 x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 \\ + y'_3 y'_2 y'_1 y'_0 0 0 0 0 \\ \hline x_3 x_2 x_1 x_0 \end{array}$$

- Solo se necesita un sumador de 4 bits en lugar de uno de 8 bits.
- Para el caso de la suma en algoritmo *shift right*, se requiere un sumador de n bits en lugar de un sumador de $n+m$ bits como en el caso de *shift left*.

Multiplicación

23

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift right*

- Determinar $p = a \cdot b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1111_2$

Multiplicación

24

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift right*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1111_2$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 0000 \\ 1010 \\ \hline 01010 \end{array} \quad \begin{array}{l} p^{(0)}.2^{-1} \\ a.b_0 \\ p^{(1)} \end{array}$$

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift right*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1111_2$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 0000 \\ 1010 \\ \hline 01010 \end{array} \quad \begin{array}{l} p^{(0)}.2^{-1} \\ a.b_0 \\ p^{(1)} \end{array} \quad \begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 01010 \\ 1010 \\ \hline 011110 \end{array} \quad \begin{array}{l} p^{(1)}.2^{-1} \\ a.b_1 \\ p^{(2)} \end{array}$$

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift right*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1111_2$

$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 0000 \\ 1010 \\ \hline 01010 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 01010 \\ 1010 \\ \hline 011110 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 011110 \\ 1010 \\ \hline 1000110 \end{array}$
$p^{(0)}.2^{-1}$	$p^{(1)}.2^{-1}$	$p^{(2)}.2^{-1}$
$a.b_0$	$a.b_1$	$a.b_2$
$p^{(1)}$	$p^{(2)}$	$p^{(3)}$

Multiplicación

27

Multiplicación binaria



Algoritmo *shift right*

- Determinar $p = a.b$, con $a = 1010_2$ y $b = 1111_2$

$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 0000 \\ 1010 \\ \hline 01010 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 01010 \\ 1010 \\ \hline 011110 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 011110 \\ 1010 \\ \hline 1000110 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 1111 \\ \hline 1000110 \\ 1010 \\ \hline 10010110 \end{array}$
$p^{(0)}.2^{-1}$	$p^{(1)}.2^{-1}$	$p^{(2)}.2^{-1}$	$p^{(3)}.2^{-1}$
$a.b_0$	$a.b_1$	$a.b_2$	$a.b_3$
$p^{(1)}$	$p^{(2)}$	$p^{(3)}$	$p^{(4)}$

$$p = p^{(4)} = 10010110_2 (150_{10})$$

- Se requiere sumador de 4 bits


Multiplicación

28

Multiplicación binaria



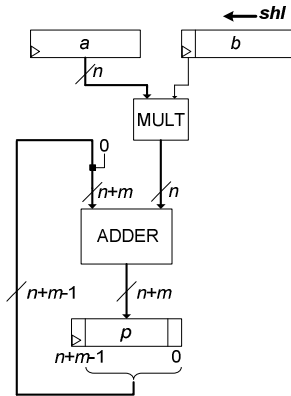Implementación de multiplicador binario *shift left* Versión Secuencial (serie)



- *MULT* se implementa con n compuertas *and* en paralelo
- necesita una unidad de control sencilla
- m ciclos de latencia
- sumador de $n+m$ bits


Multiplicación

31

Multiplicadores celulares



$$p = a.b$$

 



Multiplicación

32

Multiplicadores celulares



$$p = a \cdot b$$

  


Multiplicación

33


Multiplicadores celulares



$$p = a \cdot b$$

 

Celda 13, procesa a_3 y b_1

 



Multiplicación

34

Multiplicador *Ripple-Carry* con propagación de acarreo



$$p = a.b$$

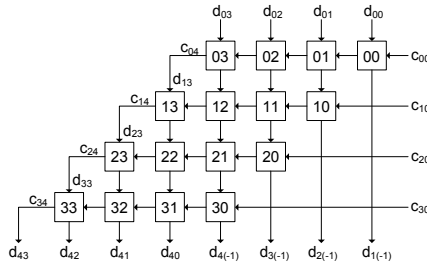 



Multiplicación

35

Multiplicador *Ripple-Carry* con propagación de acarreo



$$p = a.b$$

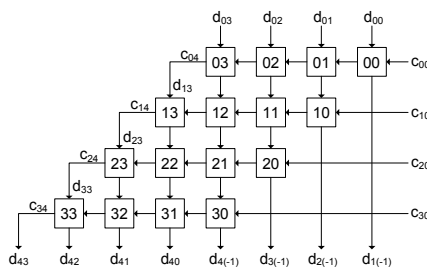 

Se puede realizar $p = a.b + k+l$,
seteando $d_{0j} = k_j$ y $c_{i0} = l_i$

Multiplicación

36

Multiplicador *Ripple-Carry* con propagación de acarreo



Costos de implementar $p = a.b$, con a de n bits y b de m bits

Multiplicación


37

Multiplicador *Ripple-Carry* con propagación de acarreo



Costos de implementar $p = a.b$, con a de n bits y b de m bits

 camino crítico, para a de 4 bits y b de 5 bits, pasa por 12 celdas



generalizando, en el camino crítico se transita $n+2.m-2$ celdas

Multiplicación


38

Multiplicador *Ripple-Carry* con propagación de acarreo



Costos de implementar $p = a.b$, con a de n bits y b de m bits

 camino crítico, para a de 4 bits y b de 5 bits, pasa por 12 celdas



generalizando, en el camino crítico se transita $n+2.m-2$ celdas

$n+m-1$ celdas (cantidad de columnas), y
 $m-1$ celdas (cantidad de filas menos uno)

Multiplicación


39

Multiplicador *Ripple-Carry* con propagación de acarreo



Costos de implementar $p = a.b$, con a de n bits y b de m bits

 camino crítico, para a de 4 bits y b de 5 bits, pasa por 12 celdas



generalizando, en el camino crítico se transita $n+2.m-2$ celdas

Tiempo de cálculo $\longrightarrow T_{RCM} = (n+2.m-2) \cdot T_{celda}$

Costo en área $\longrightarrow C_{RCM} = n.m.C_{celda}$


Multiplicación

40

Multiplicador celular *Carry-Save*



$p = a.b$, con a y b de 4 bits

 

- “Salva” el acarreo entre dos celdas de una misma fila
- Posee una fila adicional, respecto a *Ripple-carry*, con suma de los acarreos “salvados”

Multiplicación


41

Multiplicador celular *Carry-Save*



Costos de implementar $p = a.b$, con a de n bits y b de m bits

 camino crítico, para a de 4 bits y b de 5 bits, pasa por 9 celdas



generalizando, en el camino crítico se transita $n+m$ celdas

Tiempo de cálculo $\longrightarrow T_{CSM} = (n+m) \cdot T_{celda}$

Costo en área $\longrightarrow C_{CSM} = (n.m+n) \cdot C_{celda}$

Multiplicación

42

Multiplicadores celulares estudiados



- Basados en algoritmo clásico de *shift&add*
- Soluciones combinatoriales o paralelos
- Ideales para segmentar (*pipelining*)
- Multiplicador *Carry-Save* vs. *Ripple-Carry* (multiplicando de n bits y multiplicador de m bits)
 - Aceleración = $1 + \frac{m-2}{m+n}$
 - Penalización en área = $1 + \frac{1}{m}$

Multiplicación

43

Multiplicación con signo (complemento a la base)



- Se considera el signo del multiplicando en la acumulación de los productos parciales
 - utiliza sumador/restador
 - consideración de *overflow* en el desplazamiento
- Se interpreta el bit más significativo del multiplicador con peso negativo
 - si el multiplicador es negativo, suma el opuesto del multiplicando en última iteración

Multiplicación

44

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 1:

- Determinar $p = a.b$, con
 - a y b representaciones en complemento a la base
 - tamaño de a 5 bits, entonces a está en $[-16,15]$
 - tamaño de b 4 bits, entonces b está en $[-8, 7]$
 - tamaño del resultado, p , 9 bits, entonces está en $[-256,255]$

Multiplicación

45

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 1:

- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = 7_{10}$ (0111_2)

$$\begin{array}{r}
 10100 \\
 \times 0111 \\
 \hline
 00000 \quad p^{(0)}.2^{-1} \\
 10100 \quad a.b_0 \\
 \hline
 10100 \quad p^{(1)}
 \end{array}$$

no hay *overflow* y
resultado negativo,

conserva signo
→ 1

Multiplicación

46

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 1:

- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = 7_{10}$ (0111_2)

$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 00000 \\ 10100 \\ \hline 10100 \end{array}$ <p>$p^{(0)}.2^{-1}$ $a.b_0$ $p^{(1)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado negativo, conserva signo $\Rightarrow 1$</p>	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 110100 \\ 10100 \\ \hline 011100 \end{array}$ <p>$p^{(1)}.2^{-1}$ $a.b_1$ $p^{(2)}$</p> <p>hay <i>overflow</i> y resultado positivo, invierte signo $\Rightarrow 1$</p>
---	--

Multiplicación

47

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 1:

- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = 7_{10}$ (0111_2)

$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 00000 \\ 10100 \\ \hline 10100 \end{array}$ <p>$p^{(0)}.2^{-1}$ $a.b_0$ $p^{(1)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado negativo, conserva signo $\Rightarrow 1$</p>	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 110100 \\ 10100 \\ \hline 011100 \end{array}$ <p>$p^{(1)}.2^{-1}$ $a.b_1$ $p^{(2)}$</p> <p>hay <i>overflow</i> y resultado positivo, invierte signo $\Rightarrow 1$</p>	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 1011100 \\ 10100 \\ \hline 0101100 \end{array}$ <p>$p^{(2)}.2^{-1}$ $a.b_2$ $p^{(3)}$</p> <p>hay <i>overflow</i> y resultado positivo, invierte signo $\Rightarrow 1$</p>
---	--	--

Multiplicación

48

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 1:

- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = 7_{10}$ (0111_2)

$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 00000 \\ 10100 \\ \hline 10100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 110100 \\ 10100 \\ \hline 011100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 1011100 \\ 10100 \\ \hline 0101100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 0111 \\ \hline 10101100 \\ 00000 \\ \hline 10101100 \end{array}$
$p^{(0)}.2^{-1}$	$p^{(1)}.2^{-1}$	$p^{(2)}.2^{-1}$	$p^{(3)}.2^{-1}$
$a.b_0$	$a.b_1$	$a.b_2$	$a.b_3$
$p^{(1)}$	$p^{(2)}$	$p^{(3)}$	$p^{(4)}$
no hay <i>overflow</i> y resultado negativo,	hay <i>overflow</i> y resultado positivo,	hay <i>overflow</i> y resultado positivo,	no hay <i>overflow</i> y resultado negativo,
conserva signo → 1	invierte signo → 1	invierte signo → 1	conserva signo → 1

$$p = p^{(4)} = 110101100_2 (-84_{10})$$

- Se requiere sumador/restador de 5 bits

Multiplicación

49

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 2:

- Determinar $p = a.b$, $a = 12_{10}$ (01100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2)

$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 00000 \\ 01100 \\ \hline 01100 \end{array}$
$p^{(0)}.2^{-1}$
$a.b_0$
$p^{(1)}$
no hay <i>overflow</i> y resultado positivo,
conserva signo → 0

Multiplicación

50

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 2:

- Determinar $p = a.b$, $a = 12_{10}$ (01100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2)

$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 00000 \\ 01100 \\ \hline 01100 \end{array}$ <p>$p^{(0)}.2^{-1}$ $a.b_0$ $p^{(1)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 001100 \\ 01100 \\ \hline 100100 \end{array}$ <p>$p^{(1)}.2^{-1}$ $a.b_1$ $p^{(2)}$</p> <p>hay <i>overflow</i> y resultado negativo, invierte signo $\Rightarrow 0$</p>
---	--

Multiplicación

51

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 2:

- Determinar $p = a.b$, $a = 12_{10}$ (01100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2)

$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 00000 \\ 01100 \\ \hline 01100 \end{array}$ <p>$p^{(0)}.2^{-1}$ $a.b_0$ $p^{(1)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 001100 \\ 01100 \\ \hline 100100 \end{array}$ <p>$p^{(1)}.2^{-1}$ $a.b_1$ $p^{(2)}$</p> <p>hay <i>overflow</i> y resultado negativo, invierte signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 0100100 \\ 00000 \\ \hline 0100100 \end{array}$ <p>$p^{(2)}.2^{-1}$ $a.b_2$ $p^{(3)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>
---	--	---

Multiplicación

52

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 2:

- Determinar $p = a.b$, $a = 12_{10}$ (01100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2)

$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 00000 \\ 01100 \\ \hline 01100 \end{array}$ <p>$p^{(0)}.2^{-1}$ $a.b_0$ $p^{(1)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 001100 \\ 01100 \\ \hline 100100 \end{array}$ <p>$p^{(1)}.2^{-1}$ $a.b_1$ $p^{(2)}$</p> <p>hay <i>overflow</i> y resultado negativo, invierte signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 0100100 \\ 00000 \\ \hline 0100100 \end{array}$ <p>$p^{(2)}.2^{-1}$ $a.b_2$ $p^{(3)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 1011 \\ \hline 00100100 \\ 10100 \\ \hline 11000100 \end{array}$ <p>$p^{(3)}.2^{-1}$ $-a.b_3$ $p^{(4)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado negativo, conserva signo $\Rightarrow 1$</p>
---	--	---	--

$$p = p^{(4)} = 111000100_2 (-60_{10})$$

- Se requiere sumador/restador de 5 bits

Multiplicación

53

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 3:

- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2)

$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 1011 \\ \hline 00000 \\ 10100 \\ \hline 10100 \end{array}$ <p>$p^{(0)}.2^{-1}$ $a.b_0$ $p^{(1)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado negativo, conserva signo $\Rightarrow 1$</p>	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 1011 \\ \hline 110100 \\ 10100 \\ \hline 011100 \end{array}$ <p>$p^{(1)}.2^{-1}$ $a.b_1$ $p^{(2)}$</p> <p>hay <i>overflow</i> y resultado positivo, invierte signo $\Rightarrow 1$</p>	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 1011 \\ \hline 1011100 \\ 00000 \\ \hline 1011100 \end{array}$ <p>$p^{(2)}.2^{-1}$ $a.b_2$ $p^{(3)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado negativo, conserva signo $\Rightarrow 1$</p>	$\begin{array}{r} 10100 \\ \times 1011 \\ \hline 11011100 \\ 01100 \\ \hline 00111100 \end{array}$ <p>$p^{(3)}.2^{-1}$ $-a.b_3$ $p^{(4)}$</p> <p>no hay <i>overflow</i> y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>
---	--	---	--

$$p = p^{(4)} = 000111100_2 (60_{10})$$

- Se requiere sumador/restador de 5 bits

Multiplicación

54

Multiplicación con signo (complemento a la base)



Ejemplo 4:

- Determinar $p = a.b$, $a = 12_{10}$ (01100_2) y $b = 7_{10}$ (0111_2)

$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 0111 \\ \hline 00000 \\ 01100 \\ \hline 01100 \end{array}$ <p>$p^{(0)}.2^{-1}$ $a.b_0$ $p^{(1)}$</p> <p>no hay overflow y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 0111 \\ \hline 001100 \\ 01100 \\ \hline 100100 \end{array}$ <p>$p^{(1)}.2^{-1}$ $a.b_1$ $p^{(2)}$</p> <p>hay overflow y resultado negativo, invierte signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 0111 \\ \hline 0100100 \\ 01100 \\ \hline 1010100 \end{array}$ <p>$p^{(2)}.2^{-1}$ $a.b_2$ $p^{(3)}$</p> <p>hay overflow y resultado negativo, invierte signo $\Rightarrow 0$</p>	$\begin{array}{r} 01100 \\ \times 0111 \\ \hline 01010100 \\ 00000 \\ \hline 01010100 \end{array}$ <p>$p^{(3)}.2^{-1}$ $a.b_3$ $p^{(4)}$</p> <p>no hay overflow y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>
--	---	---	--

$$p = p^{(4)} = 001010100_2 (84_{10})$$

- Se requiere sumador/restador de 5 bits


Multiplicación

55

Multiplicación con signo (complemento a la base)



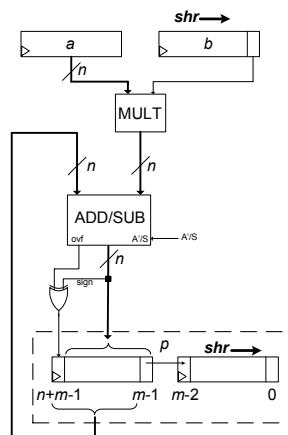Implementación de multiplicador binario con signo *shift right*
Versión Secuencial (serie)



- $MULT$ se implementa con n compuertas *and* en paralelo
- necesita una unidad de control sencilla
- m ciclos de latencia
- sumador/restador n bits

Multiplicación

56

Multiplicación recodificación de Booth



- Una alternativa al complemento a la base, es representar el operando multiplicador usando recodificación de Booth
- Desarrollado para acelerar la multiplicación binaria en las computadoras antiguas
- Cuando se procesa un 0, se evita la suma y se efectúa solo el desplazamiento
- Demora variable, depende de la cantidad de 1's en el multiplicador

Multiplicación

57

Multiplicación recodificación de Booth



- Booth observó que una cadena de 1's, puede ser reemplazada por:

$$2^j + 2^{j-1} + \dots + 2^{i+1} + 2^i = 2^{j+1} - 2^i$$

- Ejemplos
 - sea 011110_2 representación de $30_{10} = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2$, entonces aplicando recodificación de Booth es $1000-10$, esto es $30_{10} = 2^5 - 2^1$
 - sea 011101_2 representación de $29_{10} = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0$ entonces aplicando recodificación de Booth es $100-11-1$, esto es $29_{10} = 2^5 - 2^2 + 2^1 - 2^0$
 - sea 001111_2 representación de $15_{10} = 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$ entonces aplicando recodificación de Booth es $01000-1$, esto es $15_{10} = 2^4 - 2^0$

Multiplicación

58

Multiplicación

(recodificación de Booth)



- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2), por Booth $-5_{10} = -110-1$

$$\begin{array}{r}
 10100 \\
 \times -110-1 \\
 \hline
 00000 \quad p^{(0)}.2^{-1} \\
 01100 \quad -a.b_0 \\
 \hline
 01100 \quad p^{(1)}
 \end{array}$$

no hay *overflow* y resultado positivo,
 conserva signo
 $\Rightarrow 0$

Multiplicación

61

Multiplicación

(recodificación de Booth)



- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2), por Booth $-5_{10} = -110-1$

$ \begin{array}{r} 10100 \\ \times -110-1 \\ \hline 00000 \quad p^{(0)}.2^{-1} \\ 01100 \quad -a.b_0 \\ \hline 01100 \quad p^{(1)} \end{array} $ <p>no hay <i>overflow</i> y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>	$ \begin{array}{r} 10100 \\ \times -110-1 \\ \hline 001100 \quad p^{(1)}.2^{-1} \\ 00000 \quad a.b_1 \\ \hline 001100 \quad p^{(2)} \end{array} $ <p>no hay <i>overflow</i> y resultado positivo, conserva signo $\Rightarrow 0$</p>
--	---

Multiplicación

62

Multiplicación (recodificación de Booth)



- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2), por Booth $-5_{10} = -110_2$

$$\begin{array}{r} 10100 \\ \underline{x-110-1} \\ 00000 \quad p^{(0)}.2^{-1} \\ 01100 \quad -a.b_0 \\ \hline 01100 \quad p^{(1)} \end{array}$$

no hay *overflow* y resultado positivo,
conserva signo $\Rightarrow 0$

$$\begin{array}{r} 10100 \\ \underline{x-110-1} \\ 001100 \quad p^{(1)}.2^{-1} \\ 00000 \quad a.b_1 \\ \hline 001100 \quad p^{(2)} \end{array}$$

no hay *overflow* y resultado positivo,
conserva signo $\Rightarrow 0$

$$\begin{array}{r} 10100 \\ \underline{x-110-1} \\ 0001100 \quad p^{(2)}.2^{-1} \\ 10100 \quad a.b_2 \\ \hline 1011100 \quad p^{(3)} \end{array}$$

no hay *overflow* y resultado negativo,
conserva signo $\Rightarrow 1$

Multiplicación

63

Multiplicación (recodificación de Booth)



- Determinar $p = a.b$, $a = -12_{10}$ (10100_2) y $b = -5_{10}$ (1011_2), por Booth $-5_{10} = -110_2$

$$\begin{array}{r} 10100 \\ \underline{x-110-1} \\ 00000 \quad p^{(0)}.2^{-1} \\ 01100 \quad -a.b_0 \\ \hline 01100 \quad p^{(1)} \end{array}$$

no hay *overflow* y resultado positivo,
conserva signo $\Rightarrow 0$

$$\begin{array}{r} 10100 \\ \underline{x-110-1} \\ 001100 \quad p^{(1)}.2^{-1} \\ 00000 \quad a.b_1 \\ \hline 001100 \quad p^{(2)} \end{array}$$

no hay *overflow* y resultado positivo,
conserva signo $\Rightarrow 0$

$$\begin{array}{r} 10100 \\ \underline{x-110-1} \\ 0001100 \quad p^{(2)}.2^{-1} \\ 10100 \quad a.b_2 \\ \hline 1011100 \quad p^{(3)} \end{array}$$

no hay *overflow* y resultado negativo,
conserva signo $\Rightarrow 1$

$$\begin{array}{r} 10100 \\ \underline{x-110-1} \\ 11011100 \quad p^{(3)}.2^{-1} \\ 01100 \quad -a.b_3 \\ \hline 00111100 \quad p^{(4)} \end{array}$$

no hay *overflow* y resultado positivo,
conserva signo $\Rightarrow 0$


$$p = p^{(4)} = 000111100_2 (60_{10})$$

Multiplicación

64

Multiplicación con signo (recodificación de Booth)

 Implementación de multiplicador binario con signo *shift right*
Versión Secuencial (serie)




- *MULT* se implementa con n compuertas *and* en paralelo
- necesita una unidad de control sencilla
- m ciclos de latencia
- sumador/restador n bits

Multiplicación

65

Multiplicación con signo (recodificación de Booth)

 Implementación de multiplicador binario con signo *shift right*
Versión Secuencial (serie)



- *MULT* se implementa con n compuertas *and* en paralelo
- necesita una unidad de control sencilla
- m ciclos de latencia
- sumador/restador n bits

Ventaja respecto a multiplicador *shift right* complemento a la base

- Probablemente menor consumo de energía

Multiplicación

66