

# Lenguaje de descripción de hardware VHDL

Parte I

Martín O. Vázquez

Universidad Nacional del Centro de las Provincia de  
Buenos Aires

## Introducción al lenguaje VHDL

### ¿Que es VHDL?

VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit)  
Hardware  
Description  
Language

Un lenguaje industrial estándar IEEE para la descripción de hardware.

Una lenguaje de alto nivel para la simulación y síntesis de circuitos.

## VHDL: Objetivos

### DOCUMENTACIÓN

- El código fuente del lenguaje es usado como documento

### MODELADO

- Concepción sencilla de sistemas digitales. Permite la descripción de un sistema en términos de lenguaje

### SIMULACIÓN

- Simulación de la descripción para comprobar su funcionamiento.

### SÍNTESIS

- Generación de una *netlist* de componentes a partir del modelado VHDL

## VHDL: Ventajas

- Estándar
- Soporte gubernamental
- Soporte industrial
- Portabilidad
- Capacidad de modelación
- Reusabilidad
- Independencia de los fabricantes y tecnologías
- Metodología de diseño

## VHDL: Unidades de diseño

### Entidad

- Define la interface externa del modelo

**SIMBOLO**

### Configuración

- Se usa para relacionar una arquitectura con una entidad

**ENTIDAD ↔ ARQUITECTURA**

### Arquitectura

- Define la funcionalidad interna del modelo

**ESQUEMA**

### Package

- Librería de componentes y funciones

**DECLARACION CUERPO**

## Entidad y Arquitectura: 1<sup>er</sup> Nivel de abstracción

- Una unidad de hardware se visualiza como una caja negra
  - La interfaz de la caja negra está completamente definida
  - El interior está oculto
- En VHDL la caja se denomina entidad
  - La **ENTITY** describe la E/S del diseño
- Para describir su funcionamiento se asocia una implementación que se denomina arquitectura
  - La **ARCHITECTURE** describe el contenido del diseño

## PORTS: Puertos de una entidad

### Ports = Canales de comunicación

Cada una de las posibles conexiones se denomina un PORT y consta de:

- Un **nombre** que debe ser único dentro de la entidad
- Una **lista de propiedades** como:
  - la dirección del flujo de datos, entrada, salida, bidireccional y se conoce como **MODO** del puerto
  - los valores que puede tomar el puerto: `1`, `0` o (`Z`), etc., los valores posibles dependen de lo que se denomina **TIPO** de señal
- Los puertos son una clase especial de señales que adicionalmente al tipo de señal añade el modo

## PORTS: Modos de un puerto

### Modo de los puertos

Indican la dirección y si el puerto puede leerse o escribirse dentro de la entidad

- **IN** Una señal que entra a la entidad y no sale. La señal puede ser leída pero no escrita
- **OUT** Una señal que sale de la entidad y no es usada internamente. La señal no puede ser leída dentro de la entidad
- **BUFFER** Una señal que sale de la entidad y también es realimentada dentro de la entidad. Esta señal puede ser leída
- **INOUT** Una señal que es bidireccional entrada/salida de la entidad

## VHDL: Descripción de entidad

### La declaración VHDL de la caja negra

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.ALL  
ENTITY mi_componente IS PORT (  
    clk, rst :      IN std_logic;  
    d:             IN std_logic_vector( 7 DOWNTO 0 );  
    q:            OUT std_logic_vector( 7 DOWNTO 0 );  
    co :          OUT std_logic);  
END mi_componente;
```

**MODO**

**TIPO**

## Estructura de un diseño VHDL

```
ENTITY nombre_entidad IS  
    genéricos  
    declaración de puertos  
END nombre_entidad;  
ARCHITECTURE nombre_arquitectura OF nombre _entidad IS  
    tipos de datos enumerados  
    declaración de señales internas  
    declaración de componentes  
BEGIN  
    sentencias de asignación de señales  
    sentencias procesos (process)  
    instanciación de componentes  
END nombre_arquitectura;
```

## Estructura de un diseño VHDL

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.ALL  
  
entity prueba is  
  port (  
  );  
end prueba;  
  
architecture comportamiento of prueba is  
begin  
end comportamiento;
```

Diagram illustrating the structure of a VHDL design with annotations:

- declaración de puertos**: Points to the `port (` and `);` lines.
- nombre de la entidad**: Points to the `prueba` in `entity prueba is` and `prueba` in `architecture comportamiento of prueba is`.
- declaraciones de la arquitectura**: Points to the `architecture comportamiento of prueba is` and `begin` lines.
- cuerpo de la arquitectura**: Points to the `end comportamiento;` line.
- nombre de la arquitectura**: Points to the `comportamiento` in `architecture comportamiento of prueba is`.

## Arquitectura

- La arquitectura describe lo que hay en la entidad, es decir el contenido de la caja negra
- Una arquitectura puede describirse con diferentes estilos de modelado
  - Estructural
  - Flujo de Datos
  - Algorítmico
- Y diferentes niveles de abstracción
  - Lógico o de puertas
  - Arquitectural o de transferencia de registros (RTL)
  - Funcional o Comportamental

## Estilos de modelado: Algorítmico

- Descripciones similares a programas de software. Refleja funcionalidad del circuito mediante procesos concurrentes que poseen descripciones secuenciales del algoritmo

```
entity comparador is
    port (A, B :in bit;
          C:out bit);
end comparador;
```

```
architecture algoritmo of comparador is
begin
    process
    begin
        if (A=B) then
            C <= '1';
        else
            C <= '0';
        end if ;
        wait on A,B;
    end process ;
end algoritmo;
```

## Estilos de modelado: Flujo de Datos

- Descripciones basadas en expresiones y ecuaciones que reflejan el flujo de información y las dependencias entre datos y operaciones

```
entity comparador is
    port (A, B :in bit;
          C:out bit);
end comparador;
```

```
architecture flujo_datos of comparador is
begin
    C <= (A and B) or (not (A) and not (B));
end flujo_datos;
```

## Estilos de modelado: Estructural

- Una unidad de alto nivel se divide en unidades de mas bajo nivel
- Descripción que contiene los componentes y las conexiones entre los mismos

```
entity comparador is
    port (A, B :in bit;
          C:out bit);
end comparador;
```

```
architecture estructural of comparador is;
    component XOR2
        port (O: out bit; I1, I2: in bit);
    end component;

    component INV
        port (O: out bit; I: in bit);
    end component;

    signal S: bit;

begin
    C1: XOR port map (O =>S, I1 =>A, I2 =>B);
    C2: INV port map (C, S);
end estructural;
```


## Niveles de abstracción

- **Funcional o Comportamental:**
  - Un algoritmo puro consiste en un conjunto de instrucciones ejecutadas secuencialmente que realizan una tarea
  - No se detallan relojes o retrasos
  - No es sintetizable (o sintetizables en casos limitados)
- **RTL:**
  - Es la entrada para la síntesis
  - Las operaciones se realizan en un ciclo de reloj específico
  - No se detallan retrasos
- **Lógico o de puertas:**
  - Es la salida de la síntesis
  - Expresado en término de ecuaciones lógicas o puertas y elementos de una biblioteca (genérica o específica)
  - Se incluye información de retraso para cada puerta



 
## RTL: Register Transfer Level

- Flujo de datos entre registros y bloques funcionales



- Tienen en cuenta el ciclo de reloj
- Independiente de la tecnología
- Definición del sistema en términos de:
  - registros, lógica combinacional y operaciones

## Nivel abstracción/Estilo de modelado

 

# Package

**Package** son una manera conveniente de almacenar y utilizar la información relativa a un modelo

```
PACKAGE nombre_paquete IS
    declaración de constantes, tipos, señales,
    subprogramas, componentes, etc
END PACKAGE nombre_paquete;

PACKAGE BODY nombre_paquete IS
    declaración de tipos, señales, subprogramas...
    cuerpo de subprograma
    . . .
END PACKAGE BODY nombre_paquete;
```

Consta de dos partes:

Declaración de Package (Obligatoria) y Cuerpo de Package (Opcional)

# Package

```
package filt_cmp is
    type state_type is (idle, tap1, tap2, tap3, tap4)
    component acc
        port (
            x: in std_logic_vector(7 downto 0);
            clk, first: in std_logic;
            y: out std_logic_vector(7 downto 0));
        end component;
    function compare (variable a,b: integer): return boolean;
end filt_cmp;
```

Package Declaration

```
Package body filt_cmp is
    function compare (variable a,b: integer) is
        variable temp: boolean;
    begin
        if (a<b) then
            temp := true;
        else
            temp := false;
        end if;
        return temp;
    end compare;
end filt_cmp;
```

Package Body

## Tipos de datos

- VHDL es un lenguaje fuertemente tipado
  - A los objetos siempre se les asigna un tipo cuando se los declara
  - Las asignaciones sólo pueden hacerse entre objetos del mismo tipo
- Los tipos predefinidos son
  - Escalares: `integer`, `floating point`, `enumerated`, `physical`
  - Compuestos: `array`, `record`
  - Punteros: `access`
  - Archivos: `file`

## Tipos básicos predefinidos

- **BIT**: sólo puede tomar los valores de `0` o `1`. Para modelar señales digitales
- **BIT\_VECTOR**: un array unidimensional (vector) de bits. Para modelar buses
- **INTEGER**: tipo entero. Usado como valor índice en lazos, constantes o val. genéricos
- **BOOLEAN**: tipo lógico. Puede tomar valor TRUE o FALSE
- **REAL**: tipo para números en coma flotante
- **ENUMERATED**: enumeración. Conjunto de valores definido por el usuario
  - Por ejemplo: `type` estados `is` (inicio, lento, rápido)

## Usando arrays

- Los vectores se pueden definir tanto en rangos ascendentes como descendentes

```
signal a: bit_vector (0 to 3); -- rango ascendente
```

```
signal b: bit_vector (3 downto 0); -- rango descendente
```

```
a <= "0101"; b <= "0101";
```

Produce como resultado

```
a(0) = `0'; a(1) = `1'; a(2) = `0'; a(3) = `1';
```

```
b(0) = `1'; b(1) = `0'; b(2) = `1'; b(3) = `0';
```

- Una manera rápida de asignar valores a los vectores son los *aggregates*

```
a <= ( 0 => `1', 1 => c and d, others => `Z');
```

## Tipo std\_logic

- Los dos valores del tipo **bit** no alcanzan para modelar todos los estados de una señal digital en la realidad
- El paquete **IEEE.standard\_logic\_1164** define el tipo **std\_logic**; que representa todos los estados de una señal real

**U** No inicializado, valor por defecto

**X** Desconocido fuerte, salida con múltiples fuentes en corto

**0** Salida de una puerta con nivel lógico bajo

**1** Salida de una puerta con nivel lógico alto

**Z** Alta impedancia

**W** Desconocido débil, terminación del bus

**L** 0 débil, resistencia de pull-down

**H** 1 débil, resistencia de pull-up

**-** No importa, usado como comodín para síntesis

## Tipo `std_logic`

- Para describir buses se utiliza el tipo `std_logic_vector`, que es un array de `std_logic`
- Los tipos `std_logic` y `std_logic_vector` son los estándares industriales
- Todos los valores son válidos en un simulador VHDL, sin embargo solo: `'1'`, `'0'`, `'Z'`, `'L'`, `'H'` y `'-'` se reconocen para la síntesis
- En el paquete `IEEE.standard_logic_1164` aparecen otros dos tipos: `std_ulogic` y `std_uhlogic_vector`. Son los mismos pero sin haber pasado por la función de resolución:
  - Esta función decide cuál debe ser el valor de la señal cuando tienen dos fuentes que le asignan valores distintos.
  - Por ejemplo, si una fuente asigna un `'1'` y la otra un `'L'`, la función de resolución dice que la señal se queda a `'1'`

## Operadores definidos en VHDL

- **Lógicos:** `and`, `or`, `not`, `xor` y `xnor`
- **Relacionales:** `=` (igual), `/=` (distinto), `<` (menor), `<=` (menor o igual), `>` (mayor) y `>=` (mayor o igual)
- **Adición:** `+` (suma), `-` (resta) y `&` (concatenación de vectores)
- **Multiplicativos:** `*` (multiplicación), `/` (división), `rem` (resto) y `mod` (módulo)
- **Signos** (unarios): `+`, `-`
- **Desplazamiento** (`bit_vector`): `sll`, `srl`, `sla`, `sra`, `rol` y `ror`
- **Misceláneos:** `abs` (valor absoluto), `**` (exponenciación), `not` (negación unario)

## Construcciones básicas en VHDL

**Procesos** constituidos por instrucciones que se ejecutan y evalúan secuencialmente. Durante la ejecución de las instrucciones secuenciales de un proceso el tiempo no avanza.

**Sentencias concurrentes** en la arquitectura se encuentran fuera de los procesos y se evalúan concurrentemente (*asignaciones concurrentes*)

**Instancias** de componentes, también se evalúan concurrentemente

## Objetos disponibles en VHDL

**Constante** es una asociación de un nombre a un determinado valor

```
constant pi: real := 3.1416;
```


**Variable** es un almacenamiento local de un dato temporal visible solo en el interior de un proceso. Su valor es modificado por una asignación ( := )

```
variable parada: std_logic := `0`;
```

**Señal** es la modelización de un cable, el cual puede conectar puertos (E/S) de entidades y también conectar procesos dentro de la arquitectura. Es una forma de onda que cambia con el tiempo, por lo que su asignación ( <= ) no es inmediata, sólo tiene efecto cuando avanza el tiempo

```
signal parada: std_logic <= `0`;
```

## Declaración de señales

 


declaración de señales

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity simple is  
    port (a,b,c,d : in std_logic;  
          z: out std_logic);  
end simple;  
architecture logica of simple is  
    signal x, y : in std_logic;  
begin  
    x <= a and b;  
    y <= c xor d;  
    z <= x or y;  
end logica;
```

**a, b, c, d** y **z** son señales por defecto

**x** e **y** son señales que necesitan ser declaradas

## Asignaciones concurrentes

 

Asignación por ecuaciones booleanas


```
x <= (a and not sel) or (b and sel);
```

Asignación condicional de las señales

```
x <= a when sel='0' else  
    b;
```


procesos implícitos

## Asignaciones condicionales

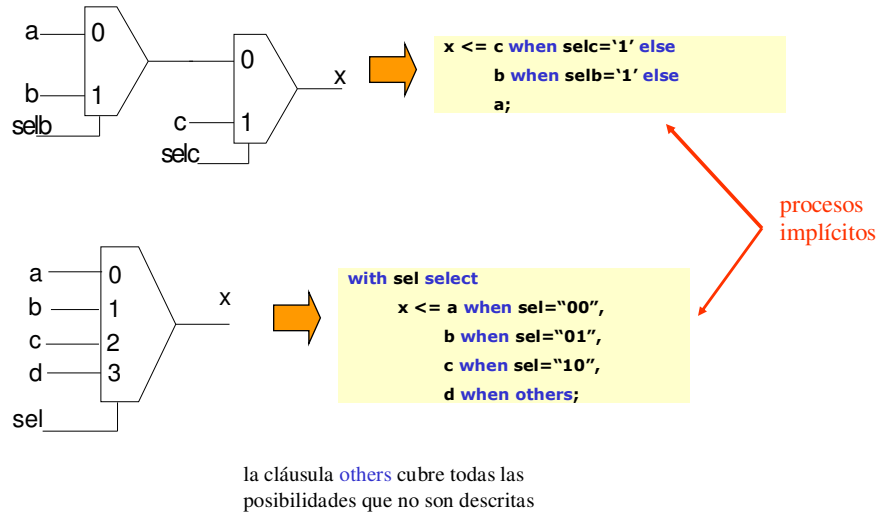
 
## Procesos

- Un modelo VHDL puede considerarse como un conjunto de procesos ejecutándose en paralelo
- Semánticamente un proceso es un bucle infinito de instrucciones secuenciales
- Por tanto, todo proceso debe tener una instrucción `wait`, que puede sustituirse por una lista de sensibilidad
  - **Lista de sensibilidad** es un conjunto de señales que activan el proceso cuando se produce un cambio en alguna de ellas
  - **Instrucción wait:**
    - `wait on a,b` (cambio en a o b),
    - `wait for` retraso (un cierto tiempo),
    - `wait until` condición






## Procesos

- Un proceso puede ser **Explícito** o **Implícito**
  - **Proceso Implícitos**. La lista de sensibilidad se obtiene de la propia expresión:
    - Asignaciones concurrentes
    - Instanciación de componentes
  - **Proceso Explícitos**. La lista de sensibilidad se declara explícitamente y en su constitución se utilizan
    - Sentencias secuenciales


## Sentencias secuenciales: IF-THEN-ELSE

 

```
process (selc, selb, a, b, c)
begin
    if (selc = '1') then
        x <= c;
    elsif (selb = '1') then
        x <= b;
    else
        x <= a;
    end if;
end process;
```

Con prioridad: las condiciones son evaluadas en orden de arriba hacia abajo. La primera condición *TRUE* hace que se evalúe la instrucción asociada. Si todas las condiciones son falsas se evalúa la instrucción asociada *ELSE*

## Sentencias secuenciales: CASE

 

```
process (sel, a, b, c, d)
begin
    case sel is
        when "00" =>
            x <= a;
        when "01" =>
            x <= b;
        when "10" =>
            x <= c;
        when others =>
            x <= d;
    end case;
end process;
```

Las condiciones son evaluadas de una vez, sin prioridad. La cláusula *OTHERS* sirve para evaluar los casos no especificados.

## Bucles secuenciales: LOOP

- Bucle infinito con instrucción de salida

```
[label_loop] loop
    sentencias secuenciales
end loop [label_loop];
```

- Bucle infinito con condición

```
while <condición> loop
    sentencias secuenciales
end loop;
```

- Bucle **for** iterativo

```
for <identificador> in <rango> loop
    sentencias secuenciales
end loop;
```

## Asignación de señales en buses

```
signal tmp: std_logic_vector(7 downto 0);
```

- Todos los bits

```
tmp <= "10100011";  
tmp <= x"A3"; -- VHDL 93
```

- Un solo bit

```
tmp(7) <= '1';
```

- Un rango de bits

```
tmp(3 downto 0) <= "0011";
```

## Uso correcto de las asignaciones a señales

- Agregados para compactar y hacer código más rápido en simulación

```
y <= others => '0';  
y <= ('0', '1', a xor b, a and b);  
y <= (3 => a xor b, 1 => '1', 2 => '0', a and b);  
y <= y(2 downto 0) & '0';
```

- No usar bucles para inicializar señales


```
for i in 0 to 4 loop  
  a(i) <= '0';  
end loop;
```



```
a(i) <= others => '0';
```

- No usar bucles para desplazar datos

```
for i in 3 downto 0 loop  
  if (i /= 0) then  
    d(i) <= d(i-1);  
  else  
    d(i) <= '0';  
  end if;  
end loop;
```




```
d <= d(2 downto 0) & '0';
```

## Diseño concurrente en VHDL

- VHDL soporta la noción de “ejecución concurrente”
- Los métodos para describir la concurrencia dentro de una arquitectura son:
  - **Instancias**
  - **Asignaciones concurrentes**
  - **Procesos**. Un proceso es un conjunto de sentencias secuenciales que se ejecutan según el orden.
- El orden relativo de procesos y asignaciones concurrentes dentro de una arquitectura no es relevante
- Las señales se utilizan para controlar la activación de los procesos

## Instrucciones concurrentes

 

```
x <= a and b;  
y <= c xor d after 10 ns;  
z <= x or y after 5 ns;
```


### Asignaciones concurrentes

- Una instrucción se ejecuta cuando cambia una de sus entradas
- La asignación de los nuevos valores se realiza una vez ejecutadas todas las instrucciones cuyas entradas han cambiado.
- Si como consecuencia del nuevo valor cambia alguna de las entradas de otra instrucción, se ejecuta dicha instrucción
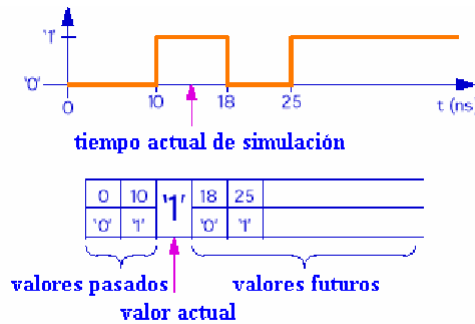
## Fundamentos: Conceptos de señal

- Las señales permiten comunicación entre procesos
- Cada señal posee una historia. Los valores pasados, presente y futuros (previstos) se almacenan en forma permanente.

```
s <= '1' after 10 ns, '0' after 18 ns, '1' after 25 ns;
```




## Fundamentos: Tipos de retardo

- Las señales poseen dos tipos de retardo: *inercial* (por defecto) y de *transporte*


```
A1 <= B after 10 ns;
```

```
A2 <= transport B after 10 ns;
```

 
 
## Instrucciones secuenciales: El proceso

- Las sentencias dentro de un proceso son evaluadas secuencialmente
- Un proceso puede estar *activo* o *inactivo*
- Típicamente un proceso posee una *lista de sensibilidad*: El proceso pasa a estar *activo* cuando cambia un valor de esta lista
- También puede tener una o varias sentencias *wait*, que hacen que el proceso pase a *inactivo*
- El tiempo avanza cuando el proceso pasa a inactivo




```
process (a, b, sel)
begin
  if sel='0' then
    x <= a;
  else
    x <= b;
  end if;
end process;
```

## Asignación de señales en procesos

La asignación de señales dentro de un proceso sólo se ejecutan cuando se suspende el proceso

- Las señales modelan conexiones físicas, por tanto, no sólo deben tener en cuenta el valor, sino el tiempo
- Para que un cable cambie de valor es necesario que el tiempo avance
- De la misma forma para que una señal cambie de valor es necesario que el tiempo avance
- El tiempo solo avanza cuando se suspende el proceso

## Asignación de señales: end process

 


### INCORRECTO:

Cuando  $en=1$ , a  $x$  se le asigna el valor previo de  $c$

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux2latch is
    port (a,b,sel, en : in std_logic;
          x: buffer std_logic);
end mux2latch;
architecture comp of mux2latch is
    signal c : std_logic;
begin
    mux: process (a, b, sel, en)
    begin
        if (sel='0') then c<=a;
        else c<=b;
        end if;
        x <=(x and (not en)) or (c and en);
    end process; -- c cambia aquí
end comp;
```

## Asignación de señales: end process

 

### CORRECTO:

proceso con sentencias secuenciales y una asignación concurrente

Cuando  $en=1$ , a  $x$  se le asigna el valor actualizado de  $c$

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux2latch is
    port (a,b,sel, en : in std_logic;
          x: buffer std_logic);
end mux2latch;
architecture comp of mux2latch is
    signal c : std_logic;
begin
    mux: process (a, b, sel)
    begin
        if (sel='0') then c<=a;
        else c<=b;
        end if;
    end process; -- c cambia aquí
    x <=(x and (not en)) or (c and en);
end comp;
```


## Variables

- Cuando no se puede usar una asignación concurrente, el problema anterior se soluciona utilizando una **variable**
  - Las variables solo pueden existir dentro de un proceso.
  - Las variables pueden ser de los mismos tipos de una señal (**signal**)
  - Las variables son independientes del tiempo, el valor asignado a una variable está disponible inmediatamente
  - La asignación de valores se realiza con **:=**

```
c := a and b;
```
 
## Solución con variables

Solución usando una variable dentro de un proceso



```
architecture comp of mux2latch is
begin
    mux: process (a, b, sel)
        variable c : std_logic;
    begin
        if (sel='0') then c:=a; -- inmediato
        else c:=b;
        end if;
        x <=(x and (not en)) or (c and en);
    end process;
end comp;
```



## Semántica de variables y señales

	Señales	Variables
Sintaxis	destino <= fuente	destino := fuente
Utilidad	modelan nodos físicos del circuito	representan almacenamiento local
Visibilidad	global (comunicación entre procesos)	local (dentro de proceso)
Comportamiento	se actualizan cuando avanza el tiempo (se suspende el proceso)	se actualizan inmediatamente

## Lenguaje de descripción de hardware VHDL


Parte II

Martín O. Vázquez

Universidad Nacional del Centro de las Provincia de  
Buenos Aires
 
## Circuitos básicos: Multiplexores

Multiplexores por asignación concurrente: simple, condicional y por selección




```
x <= (a and not sel) or (b and sel) ;
```

```
x <= a when sel='0' else  
b;
```

```
with sel select  
x <= a when sel='0',  
b when sel='1',  
'0' when others;
```
 
## Circuitos básicos: Multiplexores


Multiplexores usando sentencias secuenciales: *if-then-else*. Con prioridad



```
process (selc, selb, a, b, c)  
begin  
    if (selc = '1') then  
        x <= c;  
    elsif (selb = '1') then  
        x <= b;  
    else  
        x <= a;  
    end if;  
end process;
```
 
## Circuitos básicos: Multiplexores


Multiplexores usando sentencias secuenciales: `case`. Sin prioridad



```
process (sel, a, b, c, d)
begin
    case sel is
        when "00" =>
            x <= a;
        when "01" =>
            x <= b;
        when "10" =>
            x <= c;
        when others =>
            x <= d;
    end case;
end process;
```
 
## Registros

- Existen dos métodos para crear flip-flops
  - Instanciación del componente flip-flop desde una librería
  - Utilizar un proceso sensible al flanco de reloj



## Registro: Instanciación de componentes

- Ejemplo flip-flop tipo D

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffd is
    port (d, clk : in std_logic;
          q : out std_logic);
end ffd;

use ieee.rtlpkg.all;
architecture instffd of ffd is
begin
    flipflop: dff port map (d,clk,q);
    -- componente dff definido en rtlpkg
end instffd;
```

## Registro: Descripción basada en proceso

- Ejemplo flip-flop tipo D

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffd is
    port (d, clk : in std_logic;
          q : out std_logic);
end ffd;

architecture compffd of ffd is
begin
    flipflop: process (clk)
    begin
        if (clk' event and clk='1') then
            d <= q;
        end if;
    end process;
end compffd;
```

## Registro: Descripción basada en proceso

El sintetizador infiere que debe crear registro para la señal  $q$  basándose en:

- El elemento es únicamente sensible a la señal de reloj clock
- La expresión ***clock'event and clock='1'*** implica que la asignación de la señal se realiza en el flanco de subida de reloj
  - Se sintetiza un elemento síncrono
- La especificación incompleta de la sentencia ***IF-THEN*** por faltar la cláusula ***ELSE*** implica que si la condición ***clock'event and clock='1'*** no se satisface (no hay flanco de subida),  $q$  debe mantener su valor hasta la siguiente asignación (memoria implícita)

## Ejemplos básicos de codificación

### Tipos de registro

- Flip Flop D

```
ff: process (clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

- Flip Flop D con set asíncrono

```
ff_SA: process (clk, st)
begin
    if (st='1') then
        output <= others => '1';
    elsif (clk'event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

## Ejemplos básicos de codificación

### Tipos de registro

- Flip Flop D con reset síncrono

```
ff_RS: process (clk)
begin
    if (clk' event and clk='1') then
        if (rst= '1') then
            output <= others => '0';
        else
            output <= input;
        end if;
    end if;
end process;
```

- Flip Flop D con reset asíncrono


```
ff_SA: process (clk, rst)
begin
    if (rst='1') then
        output <= others => '0';
    elsif (clk' event and clk='1') then
        output <= input;
    end if;
end process;
```

## Ejemplos básicos de codificación

### Contadores

```
PCont: process (clk, rst)
begin
    if (rst='1') then
        cont <= (others => '0');
    elsif (clk' event and clk='1') then
        cont <= cont + 1;
    end if;
end process;
```
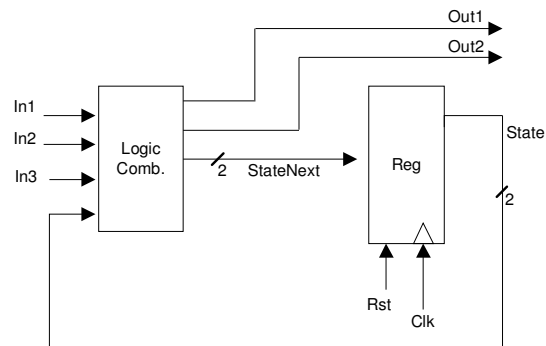
## Metodología: Diseño de circuitos secuenciales



## Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

### Máquinas de estados: FSM

- Utilización de Subtipos
  - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
  - Lógica combinacional: Decisión de cambio de estado
  - Registros: mantienen el estado
  - Lógica combinacional: Definición de salidas

```
architecture rtl of fsm is
  type TypeState is (St0, St1, St2, St3);
  signal State, StateNext :TypeState;
  signal in1, in2, in3: bit;
  signal out1, out2: bit;
  signal rst, clk: bit;
```

• • •

## Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

### Máquinas de estados: FSM

- Utilización de Subtipos
  - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
  - Lógica combinatorial: Decisión de cambio de estado
  - Registros: mantienen el estado
  - Lógica combinatorial: Definición de salidas

```
begin
LogComp: process (State, in1, in2, in3)
begin
case State is
when St0 => out1 <= '0';
out2 <= '0';
StateNext <= St1;
when St1 => out1 <= '1';
if (in1='1') then
StateNext <= St2;
else
StateNext <= St3;
end if;
when St2 =>
...
when St3 =>
...
end case;
end process;
```

## Metodología: Diseño de circuitos secuenciales

### Máquinas de estados: FSM


- Utilización de Subtipos
  - Definición de estados
- Tres bloques funcionales
  - Lógica combinatorial: Decisión de cambio de estado
  - Registros: mantienen el estado
  - Lógica combinatorial: Definición de salidas

```
PReg: process (clk, rst)
begin
if (rst='1') then
State <= St0;
elsif (clk'event and clk='1') then
State <= StateNext;
end if;
end process;
```



 
## FSM: Máquinas de Moore

- FSM MOORE: Una máquina de estados en la que las salidas cambian solo cuando cambia el estado
- Las salidas son decodificadas a partir del valor de los estados



## Ejemplo: Generador “wait states”

Diagrama de estados

 

## Ejemplo: Declaración de la entidad

- La declaración de entidad es la misma para todas las implementaciones

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Moore is port (
    rst, clk : in std_logic;
    req, pwait : in std_logic;
    retry_out, ack_out: out std_logic);
end Moore;
```

## Ejemplo: Solución 1

- Salidas combinacionales decodificadas a partir de los estados

```
architecture archMoore of Moore is
    type TypeStates is (idle, retry, ack);
    signal wait_gen: TypeStates;
begin
    fsm: process (clk, rst)
    begin
        if (rst='1') then
            wait_gen <= idle;
        elsif (clk'event and clk='1') then
            case wait_gen is
                when idle =>
                    if req='0' then wait_gen <= retry;
                    else wait_gen <= idle;
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end archMoore;
```

## Ejemplo: Solución 1

```
        when retry =>
            if pwait='1' then wait_gen <= ack;
            else wait_gen <= retry;
            end if;

        when ack => wait_gen <= idle;

        when others => wait_gen <= idle;
    end case;
end if;
end process;

retry_out <= '1' when (wait_gen=retry) else '0';
ack_out <= '1' when (wait_gen=ack) else '0';

end archMoore;
```

## Ejemplo: Solución 2

- Salidas registradas decodificadas desde el valor de los estados


```
architecture archMoore of Moore is
    type TypeStates is (idle, retry, ack);
    signal wait_gen: TypeStates;
begin
    fsm: process (clk, rst)
    begin
        if (rst='1') then
            wait_gen <= idle;
            retry_out <= '0';
            ack_out <= '0';
        elsif (clk'event and clk='1') then
            retry_out <= '0';
        end if;
    end process;
end archMoore;
```

## Ejemplo: Solución 2

```
case wait_gen is
  when idle => if req='0' then wait_gen <= retry;
                retry_out <= '1';
                ack_out <= '0';
              else
                wait_gen <= idle;
                ack_out <= '0';
              end if;
  when retry => if pwait='1' then wait_gen <= ack_out;
                ack_out <= '1';
              else
                wait_gen <= retry_out;
                retry_out <= '1';
                ack_out <= '0';
              end if;
  when ack => wait_gen <= idle;
              ack_out <= '0';
  when others => wait_gen <= idle;
                ack_out <= '0';
end case;
end if;
```

 
## FSM de Mealy

- Las salidas cambian por un cambio de estado o por un cambio en el valor de las entradas
  - Hay que tener mucho cuidado con las entradas asíncronas



## Ejemplo: Generador “wait states”

Diagrama de estados

 

## Ejemplo: Solución

```
architecture archMealy of Mealy is
    type TypeStates is (idle, retry);
    signal wait_gen: TypeStates;
begin
    fsm: process (clk, rst)
        begin
            if (rst='1') then
                wait_gen <= idle;
            elsif (clk'event and clk='1') then
                case wait_gen is
                    when idle => if req='0' then wait_gen <= retry;
                                else wait_gen <= idle;
                                end if;
                    when retry => if pwait='1' then wait_gen <= idle;
                                else wait_gen <= retry;
                                end if;
                end case;
            end if;
        end process;
end archMealy;
```

## Ejemplo: Solución

```
                when others => wait_gen <= idle;
            end case;
        end if;
    end process;

    retry_out <= '1' when (wait_gen=retry and pwait='0') or
                      (wait_gen=idle and req='0') else '0';

    ack_out <= '1' when (wait_gen=retry and pwait='1') else '0';


end archMealy;
```

## Concepto de *driver* de una señal

- El *driver* es el elemento que da valores a una señal
- Para cada señal que se le asigna un valor dentro de un proceso se crea un *driver* para esa señal
  - Independientemente de cuanto veces se le asigne valor a una señal, se crea un único *driver* por proceso
  - Tanto para procesos explícitos como implícitos
  - Cuando hay múltiples *drivers* se usa una función de resolución


```
process (in1)
begin
    senal <= in1;
end process;

senal <= in2;
```

 
 
## Inferencia triestado

- Cuando se quiere que un *driver* de la señal se quede en alta impedancia, se le asigna a la señal el valor 'Z'
  - Es válido para el tipo `std_logic`
- Igual que ocurre en la realidad, el estado de la señal lo fijará el *driver* que no esté en alta impedancia



## Ejemplos de inferencia de buffer triestado

- Con asignación condicional

```
a_out <= a when enable_a='1' else 'Z';
b_out <= b when enable_b='1' else 'Z';
```


- Con un proceso

```
process (enable_a, a_out)
begin
    if (enable_a = '0') then
        a_out <= a;
    else a_out <= 'Z';
end process;
```
 
## Soluciones bidireccionales


- En este caso la señal tiene *drivers* externos, fuera de la entidad

```
entity bufoe is port (  
    x, oe : in std_logic;  
    y: inout std_logic;  
    yfb : out std_logic);  
end bufoe;  
  
architecture simple of bufoe is  
begin  
    y <= x when oe='1' else 'Z';  
    yfb <= y;  
end simple;
```


 
## Diseño jerárquico

- Componentes pequeños son utilizados por otros más grandes
- Es fundamental para la reutilización de código
- Permite mezclar componentes creados con distintos métodos de diseño: VHDL, Verilog, esquemáticos
- Genera diseños más legibles y más portables
- Necesario para estrategias de diseño *top-down* o *bottom-up*





## Utilización de componentes

- Antes de poder usar un componente, se debe declarar
  - Especificar sus puertos (**PORT**)
  - Especificar parámetros (**GENERIC**)
- Una vez instanciado el componente, los puertos de la instancia se conectan a las señales del circuito usando **PORT MAP**
- Los parámetros se especifican usando **GENERIC MAP**
- La declaración de los componentes se puede hacer en un **PACKAGE**
  - Para declarar el componente, sólo habrá que importar el **PACKAGE**
  - La declaración de los componentes no aporta nada al lector

## Ejemplo de diseño jerárquico: Top-Level

```
entity mux4to1 is port ( a,b,c,d : in std_logic;
                        sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
                        o : out std_logic);
end mux4to1;

use work.mymuxpkg.all;

architecture InstComp of mux4to1 is
    signal r: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    mux0: mux2to1 port map (i0 => a, i1 => b, s => sel(0), o => r(0));
    mux1: mux2to1 port map (i0 => c, i1 => d, s => sel(0), o => r(1));
    mux2: mux2to1 port map (r(0), r(1), sel(1), o);
end InstComp;
```

Declaración del componente en un package

Asociación por nombre

Asociación por posición

## Ejemplo de diseño jerárquico: componente inferior

```
entity mux2to1 is port ( i0, i1, s : in std_logic;
                        o : out std_logic);
end mux2to1;

architecture archmux2to1 of mux2to1 is
begin
    o <= (i0 and not s) or (i1 and s);
end archmux2to1;
```

Descripción del componente de nivel inferior

```
package mymuxpkg is
    component mux2to1 port (
        i0,i1,s : in std_logic;
        o : out std_logic);
    end component;
end mymuxpkg;
```

Creación del paquete

## Instanciación repetitiva y condicional: GENERATE

- La instrucción **GENERATE** permite generar código iterativamente o condicionalmente
- Generación iterativa: Ideal para circuitos repetitivos como arreglos de componentes


```
etiqueta: for <parámetro> in <rango> generate
    sentencias concurrentes
end generate;
```

- Generación condicional: Menos usada, por ejemplo para el primer elemento de un arreglo

```
etiqueta: if <condición> generate
    sentencias concurrentes
end generate;
```

## Ejemplo de estructura repetitiva

Conversor serie paralelo de 32 bits

 

## Ejemplo: Solución con GENERATE

```
entity sipo is port ( clk, rst, si : in std_logic;
                    po : out std_logic_vector(31 downto 0));
end sipo;

use work.mypkg.all;

architecture archsipo of sipo is
    signal q: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
    gen: for i in 0 to 30 generate
        nxt: dsrff port map (clk, rst, q(i+1), q(i));
    end generate;
    beg: dsrff port map (clk, rst, si, q(31));
    po <= q;
end archsipo;
```

## Configuración


- Una configuración es una unidad de diseño
- Se usan para realizar asociaciones dentro de los modelos:
  - Asociar entidad con arquitectura
  - En la instanciación de un componente asociarlo a una entidad y arquitectura
- Muy utilizados en entornos de simulación: Una manera rápida y flexible de probar distintas alternativas de diseño
- Limitada o no soportada en entorno de síntesis

```
configuration <identificador> of <nombre_entidad> is  
  for <nombre_arquitectura>  
    end for  
end configuration;
```

Aplicándolo a un componente en particular: `for nombre_instancia: nom_comp use ...`

Aplicándolo a todas las instancias: `for all: nom_comp use entity work.nom_entidad (nom_arq)`

## Configuración: Ejemplo

 

```
entity FullAdder is port (a,b,cin: in std_logic;  
  r,co: out std_logic);  
end FullAdder;  
architecture structural of FullAdder is  
  signal s,c1,c2: std_logic;  
begin  
  hf0: HalfAdder port map (a,b,s,c1);  
  hf1: HalfAdder port map (cin,s,r,c2);  
  u2: or_gate port map (c1,c2,co);  
end structural;
```

```
configuration a_config of FullAdder is  
  for structural  
    for all: HalfAdder use entity work.HalfAdder (algorithmic);  
    end for;  
    for u2: or_gate use entity work.or_gate (behavioral);  
    end for;  
  end for;  
end a_config;
```




## Verificación con TestBenches


- Un diseño sin verificación no está completo:
  - Existen muchas maneras de verificar, la más utilizada es el banco de pruebas: TestBench
- Simular básicamente es:
  - Generar estímulos
  - Observar resultados
- Un TestBench es un código VHDL que automatiza estas dos operaciones
- Los TestBenches no se sintetizan
  - Se puede utilizar un VHDL algorítmico
  - Usualmente con algoritmos secuenciales
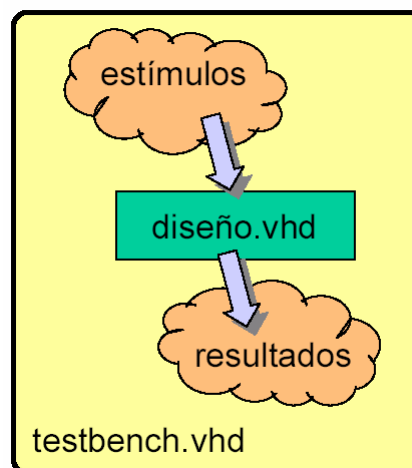
## ¿Cómo hacer un TestBench?

- Instanciar el diseño que vamos a verificar
  - El TestBench será el nuevo top-level
  - Será una entidad sin *ports*
- Escribir el código que:
  - Genera los estímulos
  - Observa los resultados
  - Informa al usuario


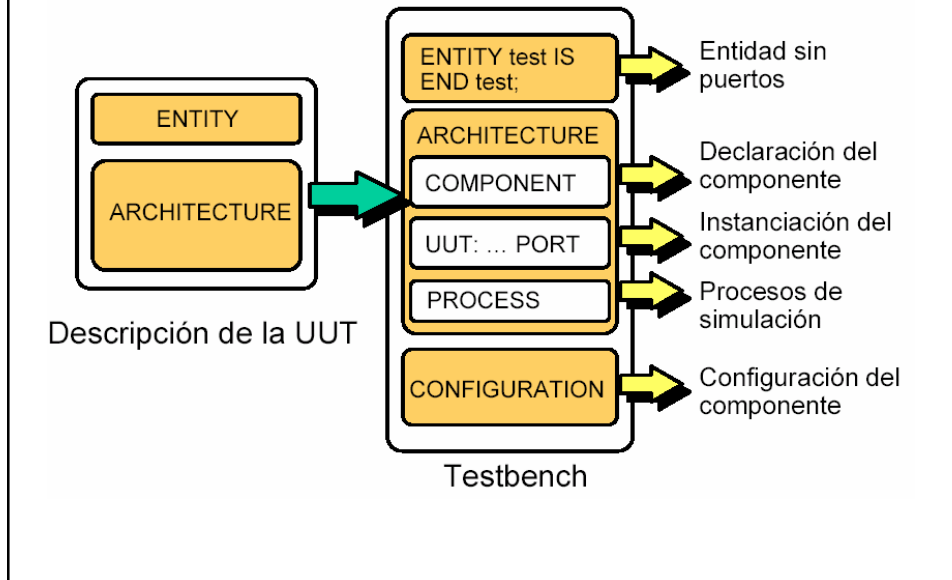
## Instanciando la unidad bajo test (UUT)



## Generando estímulos

- Dar valores a las señales que van hacia las entradas de la UUT
  - En síntesis no tiene sentido el tiempo
  - En los testbench el tiempo es el concepto principal

- Asignación concurrente

```
s <= '1',  
    '0' after 20 ns,  
    '1' after 30 ns;
```

- Asignación secuencial

```
s <= '1';  
wait for 20 ns;  
s <= '0';  
wait for 30 ns;  
s <= '1';
```

## Observando señales con Assert

- `assert` se usa para comprobar si se cumple una condición: equivalente a *IF (not condicion)*

```
assert <condicion> report string severity nivel;
```

- Tras `report` se añade una cadena de texto que se muestra si no se cumple la condición
- `severity` puede tener cuatro niveles
  - NOTE
  - WARNING
  - ERROR (nivel por defecto sino se incluye `severity`)
  - FAILURE

## Algoritmo básico para los Testbenches

Algoritmo elemental de verificación:

- Dar valores a las señales de entrada a la UUT
- Esperar con `wait for`
- Comprobar los resultados con `assert`
- Volver a dar valores a las señales de entrada a la UUT
- y repetir ...

## Ejemplo de código

```
entity dff_tb is
end dff_tb;

architecture tb_arch of dff_tb is
  component dff is port (...) end component;
  signal d,c,q: std_logic;
begin
  uut: dff port map (d =>d, clk => c, q=>q);

  process
  begin
    c <= '0'; d <= '0';
    wait for 10 ns;
    c <= '1';
    wait for 10 ns;
    assert q=d report "falla" severity failure;
  end process;
end tb_arch;
```

## Procedimientos

- VHDL permite definir procedimientos (subrutinas)

```
procedure nombre (clase parámetro: dir tipo, ... ) is
  declaraciones
begin
  instrucciones secuenciales
end nombre;
```

- La clase de los parámetros pueden ser: `variable`, `constant`, `signal`
- La dirección: `in`, `inout`, `out`
- Los procedimientos se pueden declarar en la arquitectura o en un proceso, y se llaman desde un proceso o concurrentemente

**Interesante para encapsular tareas repetitivas en la simulación**



## Ejemplo de código

```
architecture tb_arch of dff_tb is
  (...)
  procedure send_clock_edge(signal c: out std_logic) is
  begin
    c <= '0'; wait for 10 ns;
    c <= '1'; wait for 10 ns;
  end send_clock_edge;
begin
  uut: dff port map (d => d, clk => c, q => q);
  process
  begin
    d <= '0';
    send_clock_edge(c);
    assert q=d report "falla" severity failure;
  end process;
end tb_arch;
```

## Acceso a archivos

- Las simulaciones más potentes trabajan sobre archivos
- Por ejemplo:
  - Simulación de un multiplicador que escribe los resultados en un archivo de texto
  - Testbench para un microprocesador que lee un programa ensamblador de un archivo, lo ensambla y lo ejecuta
- Acceso básico: **std.textio**
  - Archivos de texto
  - Acceso línea a línea: [readline](#) y [writeline](#)
  - Dentro de una línea los campos se procesan con: [read](#) y [write](#)
- Acceso específico para **std\_logic**: **ieee.std\_logic\_textio**

## Instrucciones para acceder a archivos

- Especificar el archivo

```
file archivo_estimulos: text is in "Stim.txt";
```

- Leer una línea

```
variable linea: line;  
...  
readline (archivos_estimulos, linea);
```

- Leer un campo de una línea


```
variable opcode: string (2 downto 0);  
...  
read (linea, opcode);
```

- Escribir

```
write (linea, resultado);  
writeline (archivo_resultados, linea);
```


## VHDL: Bibliografía

### The Student's Guide to VHDL

 

Peter J. Ashenden  
Ed: Morgan Kaufmann  
ISBN 1558605207


### The Designer's Guide to VHDL

 

Peter Ashenden – Jim Lewis  
Ed: Morgan Kaufmann  
ISBN: 978-0120887859


## VHDL: Bibliografía

### VHDL for Programmable Logic

 

Kevin Skahill  
Ed: Addison Wesley  
ISBN 0 201- 89573-0

### VHDL Cookbook

 

[Contents](#)  
[Chapter 1](#)  
[Chapter 2](#)  
[Chapter 3](#)  
[Chapter 4](#)  
[Chapter 5](#)  
[Chapter 6](#)  
[Chapter 7](#)

[infaut.et.uni-magdeburg.de/~ks/VHDL/](http://infaut.et.uni-magdeburg.de/~ks/VHDL/)


## VHDL: Bibliografía

### VHDL 2008 Just the New Stuff



Peter Allenden – Jim Lewis  
Ed: Morgan Kaufmann  
ISBN 978-0-12-374249-0


### VHDL Programming By Example

 

Douglas L. Perry  
Ed: McGraw-Hill  
ISBN: 978-0-07-1409544


## VHDL: Bibliografía Avanzada

### Design Recipes for FPGAs

 

Peter Wilson  
Ed: Elsevier  
ISBN: 978-0-7506-6845-3

### FPGA Prototyping By VHDL Examples

 

Pong P. Chu  
Ed: Wiley-Interscience  
ISBN 978-0-470-18531-5

## VHDL: Enlaces de interés

<http://fpgalibre.sourceforge.net/>

Portal argentino de herramientas y recursos libres para desarrollar con FPGAs

<http://www.opencores.org/>

Repositorio de cores gratuitos sintetizables.

<http://www.xilinx.com/>

Uno de los principales fabricantes de FPGAs.

<http://www.vhdl-online.de/tutorial/>

<http://esd.cs.ucr.edu/labs/tutorial/>

Tutoriales online de VHDL